

L'antenna

LA RADIO

N.° 8

ANNO VII

**15 APRILE
1935-XIII**

**DIREZIONE
AMMINISTRAZ.
VIA MALPIGHI, 12
M I L A N O**

1 lira

Apparecchio a onde corte



per il "Progressivo I°",

Da notare in questo numero: Punto e daccapo (*La Direzione*) - I nostri apparecchi: La IV Sezione del Progressivo I - Il Progressivo II con valv. am. - Un amplificatore di B.F. - Articoli tecnici vari - La pagina del principiante - La radiotecnica per tutti - La radiomeccanica - Confidenze al radiofilo - Rassegna delle riviste straniere - Varietà illustrata - Notiziario



Complesso unico amplificatore e diffusore
per qualsiasi apparecchio radio con pentodo finale (anche europeo).

Potenza d'uscita 10-15 Watt indistorti - Diffusore a grande cono - Classe di amplificazione AB - Valvole: 1 raddrizzatrice 5Z3, e 2 '45 in push-pull.

Particolarmente adatto per l'interno e l'esterno di esercizi pubblici.

PREZZO (tasse e valvole comprese)
L. 820.-

UNDA RADIO SOC. DOBBIACO
TH. MOHWINKEL A.G.L. RAPPRES. GENERALI MILANO VIA GUA-
DOCHINO 9



QUINDICINALE ILLUSTRATO
DEI RADIOFILI ITALIANI

NUMERO 8

ANNO VII

15 APRILE 1935 - XIII

In questo numero:

EDITORIALI

PUNTO E DACCAPPO (La Direzione)	341
INFORTUNI SUL LAVORO	342

I NOSTRI APPARECCHI

IV SEZIONE DEL PROGRESSIVO I (A. Orsaria)	345
IL PROGRESSIVO II CON VALVOLE AMERICANE	361

ARTICOLI TECNICI VARI

MONOBIGRIGLIA II CON AMPLIFICATORE	349
I QUESITI DEL RADIORIPARATORE	377

COLLABORAZIONE

COSTRUZIONE PRATICA DI UN TRASFORMATORE DI ALIMENT.	355
AMPLIFICATORE DA 4 A 12 WATT	360

VARIETA'

338, 343, 351, 353, 381

RUBRICHE FISSE

DOVE E' L'ERRORE?	338
LA PAGINA DEL PRINCIPIANTE	359
LA RADIOTECNICA PER TUTTI	363
CONSIGLI DI RADIOMECCANICA	365
SCHEMI INDUSTRIALI PER R. M. (Lambda 328-M)	366
RASSEGNA DELLE RIVISTE STRANIERE	373
CONFIDENZE AL RADIOFILO	379
NOTIZIE VARIE	384

Lettori, buona Pasqua!

Nella grande ricorrenza cristiana in cui gli uomini accolgono (almeno una volta all'anno) pensieri e sentimenti di pace, di bontà e di d'augurio, che vorranno partecipare anche ai loro cari. Avremmo voluto che tale espressione giungesse loro con la voce della radio, per



fratellanza, vogliamo che giunga alla nostra estesa famiglia di lettori, in ogni parte d'Italia, fino ai più remoti e sperduti paeselli, un'espressione cordiale di simpatia e mezzo dell'apparecchio domestico. Ma come si fa? La nostra rivista non dispone ancora d'una propria trasmittente. In séguito, chissà?



VALVOLE SYLVANIA

SOC. AN. COMMERCIO MATERIALI RADIO

VIA FOPPA N. 4 - MILANO - TELEF. 490-935



Samaveda

SUPERETERODINA RADIOFONOGRFO A 7 VALVOLE



Onde corte
Onde medie
Onde lunghe

Caratteristiche principali:

Regolare automatica di volume
Comando di sensibilità nel rapporto da 1-10
Comando di selettività nel rapporto da 1-50
Controllo visivo di sintonia ad ambra
Doppio comando di sintonia a demoltiplicazione 12 Watt d'uscita

Filtra d'antenna per attenuare le interferenze sulla media frequenza

Campa di riproduzione da 30 a 800 Hz

Regolare di volume a cam. manuale

Scala parlante speciale brevettata

Contralla di tona sul circuito tanagrafica

Nuova diaframma elettrica a grande fedeltà

Alimentazione per tensioni comprese fra 95 e 250 Volte da 40 a 100 Hz

Altoparlante
elettrodinamico
speciale
ad alta fedeltà

SAMAVEDA ha 7 valvole FIVRE zoccola americana
6A7 - 78 - 75 - 45 - 45 - 56 - 5Z3 con accensione a 6,3 volta

Nel prezzo sono comprese le valvole e tasse di fabbricazione
Escluso abbonamento dovuto allo Eior

Produzione della Fabbrica **MAGNETI MARELLI**

RADIOMARELLI



15 APRILE

1935 - XIII

Punto e daccapo

Per le ragioni esposte in un precedente articolo, il prezzo de « l'antenna » viene portato a **Due Lire** alla copia; e ciò a partire dal prossimo n. 9, che uscirà il 1° maggio.

Di conseguenza, la tariffa degli abbonamenti viene così ritoccata: per un anno L. 30, per un semestre L. 17. Come si vede, gli abbonati godono d'un trattamento notevolmente migliore di quello loro usato fin qui.

Coloro che hanno già in corso l'abbonamento, non sono affatto obbligati a versare la differenza fra vecchio ed il nuovo prezzo dell'associazione.

I lettori possono esserci buoni testimoni che l'aumento è giustificato dal valore intrinseco del periodico. Non abbiamo mascherato l'aumento di prezzo con la promessa di raffinare in ogni sua parte « l'antenna », di renderla sempre meglio informata, sempre più suggestiva ed interessante. Queste cose le abbiamo effettuate prima; e chi ha occhi per vedere e competenza per valutare il nostro lavoro, è in grado di riconoscere che non vendiamo fumo.

Ma in una massa così numerosa di lettori come la nostra, non mancano i frettolosi e i distratti; per costoro non sarà male recapitolare ciò che abbiamo fatto nei primi quattro mesi dell'anno in corso: 1) sono state istituite nuove rubriche (La rassegna delle riviste straniere, Dov'è l'errore, La pagina del principiante); 2) s'è accordata la consulenza gratuita, sulla rivista, agli abbonati; 3) abbiamo arricchito il periodico nella parte dedicata all'illu-

strazione didattica; 4) si è resa la rivista di più piacevole consultazione, introducendo rubriche e articoli di varietà illustrata.

E' facile comprendere come tali innovazioni e miglioramenti siano costati fior di quattrini; ed altri quattrini ci vorranno per condurre a fondo l'ambizioso programma di sviluppo, che la Direzione ha concretato ed attua con fermo proposito. Non è escluso che esso ci porti, prima o poi, ad aumentare anche il numero delle pagine. Ciò non sarebbe stato assolutamente consentito, se fossimo rimasti fermi al vecchio prezzo.

Dobbiamo però dichiarare, e col più vivo compiacimento, che la nostra decisione, adombrata nell'accennato articolo, è stata favorevolmente accolta da moltissimi abbonati e lettori. Abbiamo qui davanti un fascio d'adesioni e d'incoraggiamenti; il che dimostra che coloro che ci seguono son perfettamente consci dell'obbligo, che hanno, di dar modo alla rivista di consolidarsi e d'affermarsi con sempre maggiore perfezione tecnica e di veste. E' un interesse non soltanto nostro; ma anche del pubblico. Ed il pubblico lo ha compreso. La sua approvazione ha avuto il potere di vincere la nostra comprensibile riluttanza a mutare il prezzo de « l'antenna ». Del resto, non può certamente essere la differenza d'una lira ad indurre i nostri affezionati amici a negarci quella fiducia e quella simpatia che da sette anni ci accordano.

LA DIREZIONE

Per udire onde lunghe
medie e corte
come la potentissima
stazione locale
usate

Partecipi alla FIERA CAMPIONARIA DI MILANO
Stand n. 3857 Gruppo 13

LE SUPERETERODINE
a 5-7 e 10 VALVOLE.

da £1050 a £3700

MIDGETS
CONSOLLE
RADIOFON:

F.A.D.A.
Radio

SOCIETA' MECCANICA
LA PRECISA S.A.I. NAPOLI

Infortunati sul lavoro

Sempre dispiaceri e brutte sorprese, per chi lavora. Il giornale *La Stampa* del 2 marzo u. s. pubblicava la seguente noterella:

« L'antenna », quindicinale illustrato dei radiofili italiani a cura della Società anonima editrice « Il Rostro », pubblica, parola per parola, a firma di certo A. Boselli, gli articoli che *La Stampa* ha pubblicato a firma dell'ing. Neri, nella rubrica: « La radio spiegata al popolo ». A parte il malcostume di appropriarsi degli articoli pubblicati dai giornali senza citarne la fonte, non sembra a l'antenna che il detto A. Boselli abusi della sua fiducia e commetta... una cattiva azione firmando gli articoli dell'ing. Neri?

Letta questa avvertenza, ci affrettammo a sospendere la pubblicazione di altri articoli, che il signor Boselli ci aveva inviati ed a far ricerca di quei numeri de *La Stampa* dai quali egli avrebbe tratti quelli già pubblicati.

Nel frattempo, il signor Boselli, non vedendo più apparire suoi scritti sulla rivista, ci tempestando di sollecitazioni ed infine ci mandava un nuovo articolo con la seguente annotazione in calce:

« Avverto che codesta mia pubblicazione, come tutte le altre, non furono state tratte (o copiate) da altre riviste. Anzi, diffido, di qualche trafiletto letto in un noto giornale, che ora non sto citarlo. Sono sempre pronto, anche a norma di legge, far risaltare la verità ».

A parte la grammatica, che non corre, il buon senso che difetta e le cacofonie, il signor Boselli vuol dir questo: non ho copiato nessuno, e se c'è chi lo afferma, si faccia pure avanti, che penserò io a metterlo a posto.

Veramente qualcuno che s'è fatto avanti esiste, ed è il giornale « che egli non vuol nominare », mentre quel giornale nomina lui. Che aspetta, dunque, il signor Boselli a sporgere querela per diffamazione? Dobbiamo dichiarargli, però, perché non s'abbia da fare delle illusioni, che noi non potremo essere citati come testimoni a suo disarcio. Per la semplicissima ragione che, collazionati i tre articoli di esso Boselli da noi pubblicati, con altri pubblicati dall'ing. Neri su *La Stampa*, due son risultati identici, fino alla punteggiatura, un terzo avrebbe l'aria d'essere originale; ma, dato il precedente, non ci metteremmo la testa. A stare alla burbanzosa dichiarazione del Boselli, ci sarebbe da credere che non sia stato lui il plagiario. E' proprio ciò che egli dovrà dimostrare.

In ogni modo, fino a prova contraria, quello che ha approfittato della nostra buona fede è lui; e mentre gli rivolgiamo questa pubblica deplorazione, preghiamo la Direzione de *La Stampa* ad accogliere l'espressione sincera del nostro rincrescimento. Come si fa a difendersi da certa gente che circola per le strade del mondo?

LA DIREZIONE

La XVI Fiera di Milano

Il 12 del corrente mese, è stata solennemente inaugurata la XVI Fiera Campionaria di Milano. E' un avvenimento che non riguarda soltanto la città che ospita la grande manifestazione economica e produttiva, ma che interessa la nazione tutta ed ha anche una vasta risonanza europea e mondiale.

Questa superba rassegna del lavoro cresce di mole e d'importanza ogni anno, tal che oggi può esser considerata come il più vigoroso strumento di propulsione di ogni nostra attività commerciale ed industriale.

Molto interessante, come sempre, il padiglione, in cui sono esposti i prodotti dell'industria radiofonica. Tutte le nostre case produttrici, dalle maggiori alle minori, vi sono rappresentate e danno una chiara idea dei progressi compiuti nel nostro paese in questa branca di attività.

Un giro al padiglione radio può esser considerato come una visita di dovere. Sì, perchè gli italiani, specialmente se si tratta di radiofili, hanno il dovere di conoscere gli splendidi risultati raggiunti, in ogni campo della produzione radiofonica, dagli apparecchi alle valvole, dalle parti staccate alla tecnica del montaggio. Ne usciranno con un vivo senso di soddisfatta ammirazione, ed anche di riconoscenza verso i nostri tecnici ed i nostri industriali, che hanno creato, in pochi anni, a prezzo di studio e di sacrificio, una nuova industria che già si afferma vittoriosa nella concorrenza con quella straniera.

Ricevitore universale

Questo ricevitore, che si vede nella figura, è di costruzione americana. Se ne dice un gran bene; e possiamo dirne bene anche noi, dal momento che non l'abbiamo



mai veduto, nè provato. Riunisce in sé parecchi vantaggi perchè serve sia per la radio, che per la televisione e come fonografo e come cinematografo ad un tempo. Chi lo possiede, può dire d'avere in casa un teatro. Le sue dimensioni non superano quelle d'un apparecchio radio normale.

DILETTANTI!!!

La scatola di montaggio completa dello
Strumento Universale di misura con
resistenze addizionali e shunt aventi
una tolleranza garantita inferiore all'1%

costa **L. 250**

F.A.R.A.D. - Corso Italia, 17 - Telefono 82-316 - MILANO

TRASFORMATORI

MILANO- UN NOME!

**Un prodotto impostosi
per la perfezione tec-
nica di costruzione**

TRASFORMATORI

MILANO-

SONO GARANZIA DI COSTRUZIONE
RIGOROSAMENTE CONTROLLATA

CHIEDETE SOLAMENTE PRODOTTI

MILANO-

ve ne convincerete con i fatti e li adatterete in ogni Vostro fabbisogno

Autotrasformatori con flange in bakelite. - Trasformatori di alimentazione per apparecchi radio con partitore di tensione su calotte BAKELITE e con calotte METALLO. - Trasformatori per amplificatori, per relais. - Trasformatori per illuminazione al neon, tipo fisso, ed a regolazione semi-automatica. - Trasformatori per lampade ad arco, per segnalazioni luminose, per macchine caffè e per qualsiasi altra applicazione.

ATTACCO SPECIALE DI RIDUZIONE SPINA AMERICANA ED EUROPEA

La descrizione particolareggiata di ciascun pezzo verrà pubblicata nei prossimi numeri

NOVITA' Trasformatore « **UNIVERSALE** » SUPER 5 - 12 tensioni primarie: (110 - 120 - 130 - 145 - 155 - 165 - 175 - 185 - 195 - 210 - 220 - 230)

Dilettanti! Costruttori! adottatelo, avrete il vostro apparecchio funzionante sulla PRECISA TENSIONE e non sul solito CIRCA, eviterete il preesaurimento delle valvole e avrete una ricezione costante.

RICHIEDETE I PRODOTTI

MILANO-

in ogni buon negozio di materiale radio.



92 - 477

IV sezione del "Progressivo I.,

Pubblichiamo ben volentieri la costruzione pratica dell'apparecchio per onde corte fatta da Aldo Orsaria. Teniamo a fare presente che l'accoppiamento tra la rivelatrice schermata e la valvola di B.F. fatta con trasformatore di B.F., non è certamente l'ideale, poichè l'alta impedenza della valvola richiede una fortissima impedenza sul circuito esterno di placca. Meglio sarebbe usare una impedenza da circa 150 Henry, al posto del primario del trasformatore di B.F. e collegare la griglia della valvola di B.F. col punto di giunzione della impedenza di alta con l'impedenza di bassa, per mezzo di un condensatore da 10.000 cm. La griglia della valvola di B.F. dovrebbe altresì essere connessa alla massa per mezzo di una resistenza da 0,5 Megaohm. Crediamo inoltre che un miglioramento potrebbe essere ottenuto portando a 500.000 Ohm la resistenza di caduta per la griglia-schermo ed inserendo una resistenza di fuga da 100.000 Ohm tra la detta griglia-schermo e la massa. Il Sig. Orsaria dice che i migliori risultati li ha ottenuti dando all'accensione della B 491, 2 Volta. La cosa è spiegabilissima poichè la polarizzazione data è troppo bassa. Sarà invece consigliabile dare i 4 Volta prescritti al filamento di questa valvola ed inserire una resistenza tra catodo e massa del valore di 2.000 Ohm.

(N. d. R.)

Tenuto presente dei consigli apparsi su « l'antenna » circa l'uso del materiale che ogni dilettante può avere in deposito, e che può servire per la modifica di schemi o per la costruzione di altri, e avendo visto che è stato descritto un *Progressivo II* per la ricezione di onde corte, ho creduto opportuno di valorizzare il *Progressivo I* che sarà già stato costruito da una buona parte di dilettanti, studiando una IV sezione che valga a raggiungere il medesimo scopo.

In tal modo si possono utilizzare le due sezioni del *Progressivo I* e cioè la RF 511 e la AM 512 per due usi: per la ricezione delle onde medie, applicando ad esse sezioni la AR 513 e per la ricezione delle onde corte, applicando la nuova sezione che descriverò appresso.

La sezione che chiamerò IV del *Progresso I* si compone, come risulta dallo schema elettrico (figura n. 1) di uno stadio amplificatore ad alta frequenza-rivelatore, e di uno stadio amplificatore a bassa frequenza con trasformatore.

Le valvole da me usate sono le Zenith S 495 e B 491.

Il trasformatore di alta frequenza si compone di un primario la cui entrata fa capo all'antenna e l'uscita alla terra, e di un secondario la cui entrata va a terra e l'uscita all'armatura fissa del condensatore variabile.

Per poter servirmi di un condensatore variabile da 500 cm. e cioè del tipo comune per onde medie,

che avevo in deposito, ho inserito un condensatore fisso da 200 cm., ciò che mi ha costituito un complesso la cui capacità risulta, applicando la nota formula di elettrotecnica

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C'} + \frac{1}{C''}} = 140 \text{ cm.},$$

valore adatto per la ricezione delle onde corte.

In questo schema è utilizzata una reazione del tipo elettrostatico con la bobina di reazione avvolta superiormente al secondario del trasformatore e la cui entrata va alla placca della valvola e l'uscita al condensatore di reazione.

Tale condensatore può essere, come è noto, isolato a mica e di una capacità di 250 cm.: le armature mobili vengono collegate a terra. Ho provato anche a montare un condensatore, che avevo, da 380 cm., come vedesi dalla fotografia (interno), ottenendo gli stessi risultati.

La rivelazione avviene col sistema di corrente di griglia.

All'uscita della placca è inserita una impedenza ad alta frequenza.

Per lo stadio di amplificazione a bassa frequenza ho utilizzato il sistema con trasformatore, perchè il trasformatore stesso faceva parte del mio materiale in deposito.

Per poter ricevere le trasmissioni con lunghezza da 15 a 70 m. è necessario servirsi di N. 3 trasformatori intercambiabili.

Trasformatore N. 1. — Su di un tubo di bachelite del diametro interno di 40 mm. (fig. 2) si avvolge un primario composto di N. 7 spire di filo smaltato 0,8 distanziate una dall'altra di 2 mm. A 4 mm. dalla fine del primario viene avvolto il secondario composto di N. 21 spire dello stesso filo. A 2 mm. è avvolta la bobina di reazione composta di N. 9 spire di filo di rame 0,2 due coperture cotone. Gli avvolgimenti devono essere fatti sullo stesso senso.

Trasformatore N. 2. — Su di un tubo di bachelite del diametro di 50 mm. si avvolge un primario composto di N. 6 spire di filo smaltato 0,8 distanziate una dall'altra di 2 mm. A 4 mm. dalla fine del primario viene avvolto il secondario composto di N. 9 spire dello stesso filo. A 2 mm. è avvolta la bobina di reazione composta di N. 9 spire di filo di rame 0,2 due coperture cotone.

Trasformatore N. 3. — Su di un tubo di bachelite del diametro di 40 mm. si avvolge un primario composto di N. 5 spire di rame smaltato 0,8 distanziate una dall'altra di 2 mm. A 4 mm. dalla fine del primario viene avvolto il secondario composto di N. 7 spire dello stesso filo. A 2 mm. è avvolta la bobina di reazione composta di N. 8 spire di filo di rame 0,2 mm. due coperture cotone.

WESTON

→ NUOVI APPARECCHI ←



Nuovo Analizzatore WESTON Mod. 698

per la verifica delle radioriceventi, resistenze, capacità, ecc. (Vedi Listino 44 B)

2 novità "Weston"

alla portata di tutte le borse

Analizzatore Mod. 698 L. 1150.--

Provavalvole Mod. 682 L. 1150.--

→ Sconti ai radiorivenditori e radioriparatori ←



NUOVO PROVAVALVOLE Mod. 682

per la prova di tutte le valvole.

Alimentazione con solo attacco alla corrente luce

Quadrante con sola scritta:

"Buona - Difettosa",
(Vedi Listino P. 56)

Altre novità:

Oscillatore Mod. 694 - Analizzatore Mod. 665 nuovo tipo 2
(Vedi Listino 48 B)

Ing. S. BELOTTI & C. - S.A.
MILANO

Telef. 52-051/2/3 Piazza Trento, 8

I trasformatori vengono fissati su zoccoli di valvole fuori d'uso.

ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE

- 1 Condensatore variabile da 500 cm.;
- 1 Condensatore variabile a mica da 250 cm., con bottone;
- 1 Manopola a forte demoltiplica, con bottone di comando;
- 1 Impedenza ad A.F.;
- 1 Condensatore fisso da 200 cm.;
- 1 Condensatore fisso da 250 cm.;
- 1 Condensatore fisso da 0,5 μ F.;
- 1 Condensatore fisso da 10 μ F. isolato a 25 Volta;
- 1 Residenza da 2 megaohm;
- 1 Resistenza da 0,2 megaohm;
- 1 Resistenza da 350 Ohm;
- 1 Resistenza da 0,1 megaohm;
- 1 Resistenza da 50 Ohm con presa intermedia;
- 1 Trasformatore da 1/3;
- 3 Zoccoli portavalvole;
- 1 Chassis di alluminio 23 x 18 x 7;
- 7 Boccole isolate;
- 1 Valvola Zenith S 495;
- 1 Valvola Zenith B 491;
- 1 Schermo per valvole.

Ho trovato maggior rendimento alimentando il filamento della B 491 con 2 Volta.

Si capisce che con leggere modifiche allo schema si possono utilizzare per questa IV sezione anche le valvole del A.R. 513 realizzando così una maggiore economia, come d'altra parte io ho utilizzato le stesse valvole Zenith per l'A.R. 513.

Con questo apparecchio ho ottenuto dei risultati molto soddisfacenti, ed ho potuto ricevere parecchie stazioni Inglesi, Tedesche, Russe e qualche stazione dell'Africa in buon elettrodinamico.

Volendo facilitare la ricerca delle stazioni si può servirsi della cuffia; basta togliere il ponte 1-1 tra la AM 512 e la RF 511 (vedi « l'antenna » n. 14 pag. 678) e ivi inserire la cuffia stessa. Si può così ricevere contemporaneamente con la cuffia e con l'elettrodinamico.

Suppongo che dopo la descrizione, illustrata dalle fotografie e dallo schema elettrico, non possa sorgere alcun dubbio sul montaggio della sezione stessa.

Concludendo voglio sperare di aver con ciò fatto cosa utile ad una gran parte di radio dilettanti, dando loro con poca spesa, il modo di entrare a far parte di quella schiera che vuole sempre più approfondirsi nello studio delle onde corte, cercando in tal modo di non essere inferiori ai colleghi esteri.

(Fotografie e disegni al prossimo numero)

ALDO ORSARIA
del G.U.F. di Padova

Gli schemi costruttivi

in grandezza naturale degli apparecchi descritti in questa rivista sono in vendita presso la nostra amministrazione, Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di L. 10, se composti di due fogli, di L. 6 se composti d'un solo foglio. Agli abbonati si cedono a metà prezzo.

Vi è data una
occasione di vedere riuniti
tutti i prodotti "DUCATI"



VISITATE GLI STANDS
DELLA "SSR DUCATI"
NEL SALONE DELLA
ELETTROTECNICA ALLA
XVI^o
FIERA DI MILANO

SOCIETÀ SCIENTIFICA RADIO
BREVETTI DUCATI - BOLOGNA

Monobigriglia II con amplificatore

Un gruppo di lettori bolognesi, ci prega di pubblicare lo schema del « Monobigriglia II » con l'aggiunta di una valvola amplificatrice di potenza.

Nonostante che l'uso di una valvola di potenza accoppiata ad una valvola bigriglia, non sia troppo consono alle normali regole, accontentiamo i nostri lettori, anche perchè molti altri si trovano nella stessa condizione.

L'uso della valvola bigriglia, è giustificato dal fatto che questo tipo di valvola richiede una tensione anodica bassissima e quindi della massima economia. Una valvola di potenza, per potere dare un discreto rendimento, ha bisogno di almeno 100 V. di anodica e quindi lo scopo di una valvola rivelatrice a bassissima tensione viene automaticamente a scomparire. Ecco perchè solo in rari casi si trova la valvola bigriglia accoppiata ad una valvola di potenza. In questo caso però i nostri lettori possono avere ragione dato che desiderano riutilizzare tutto l'apparecchio come è stato costruito.

Premesso che il « Monobigriglia II » alimenta l'accensione della valvola direttamente dall'alternata, aggiungendo una amplificatrice di potenza e precisamente un pentodo di piccola potenza sul tipo della Philips B 443, Tungram PP 415, Valvo L 415 D, Telefunken RES 174 d, ecc., anche questa può essere alimentata dallo stesso secondario a 4 Volte del piccolo trasformatore di alimentazione.


Noi non sappiamo come i nostri amici abbiano eseguito il collegamento dal Monobigriglia alla valvola amplificatrice, ma immaginiamo che siano caduti proprio nell'errore dell'accensione della valvola. Infatti guardando lo schema del Monobigriglia II, vediamo che in serie al filamento della valvola vi è un reostato da 6 Ohm, che deve essere regolato in modo da fare funzionare la valvola nella zona di resistenza negativa (negadina). Ora, occorre prestare bene attenzione, che questo reostato non funzioni anche per la valvola finale, la quale deve avere sempre 4 V. di accensione. Inoltre questa valvola finale deve essere polarizzata nella sua griglia principale, e quella polarizzazione noi dobbiamo provocarla inserendo una appropriata resistenza di polarizzazione tra la presa equipotenziale del filamento ed il negativo dell'anodica. La presa equipotenziale può essere ottenuta mediante una resistenza a presa centrale per filamenti da 25+25 Ohm, oppure dalla presa centrale del secondario da 4 V., qualora questo avvolgimento sia provvisto di tale presa. La resistenza di polarizzazione per il piccolo pentodo dei

tipi anzidetti deve essere di 1.100 Ohm ed in parallelo a questa deve essere messo un condensatore di blocco da almeno 1 μ F di capacità.

Il reostato del filamento per la valvola bigriglia, verrà inserito tra un estremo del secondario da 4 Volte ed uno dei due contatti corrispondenti al filamento nello zoccolo portavalvola della bigriglia, mentre l'altro contatto corrispondente al filamento di detta valvola verrà

schema che qui pubblichiamo, al negativo dell'anodica e quindi anche al codo della valvola bigriglia-rivelatrice ed al ritorno di griglia della valvola amplificatrice, anzichè collegarla all'entrata del secondario, come era stato fatto nell'originale Monobigriglia II. Questo collegamento risulta molto vantaggioso, sia agli effetti del rendimento che a quelli della diminuzione del ronzio.

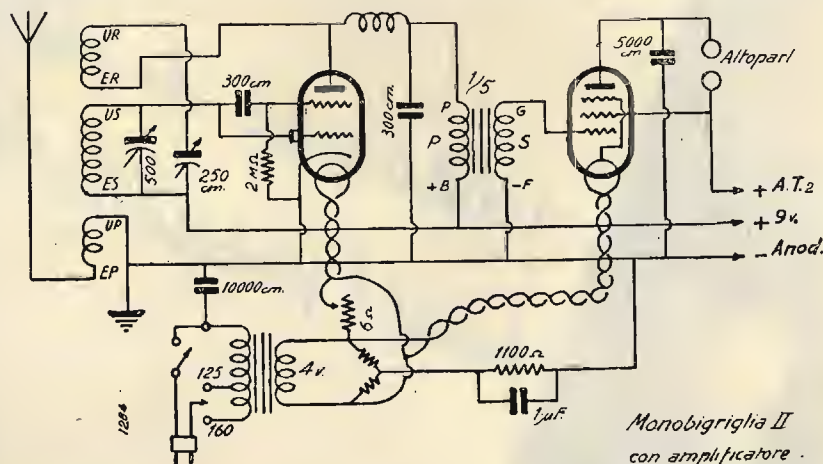Si noterà inoltre che il condensatore di fuga da 300 cm. prima inserito tra il « +9 V. » ed il punto di giunzione della impedenza di A. F. con la cuffia, viene invece adesso inserito tra il negativo dell'anodica ed il punto di giunzione



collegato con l'altro estremo del secondario da 4 Volte.

E' ovvio che i collegamenti tra secondario del trasformatore e filamenti delle due valvole, debbono essere eseguiti con filo attorcigliato a treccia, onde evitare induzioni di corrente alternata. Si noterà come la presa di terra, direttamente connessa con l'uscita dell'avvolgimento primario, è stata collegata, nello

della impedenza col primario del trasformatore di bassa. Anche questo rappresenta una miglioria, specialmente se non vengono usati dei condensatori di blocco a forte capacità in parallelo alle prese della batteria anodica.

Tra il primario del piccolo trasformatore di alimentazione per filamenti ed il negativo generale collegato a terra, è stato inserito un condensatore di fuga da 10.000 cm. Nonostante che questo condensatore non sia indispensabile, il suo uso è sempre consigliabile, poichè serve ad impedire che il ronzio della corrente alternata venga modulato dalla valvola rivelatrice. Anche il condensatore fisso, inserito tra la placca della valvola finale ed il negativo dell'anodica, è facoltativo, ma sempre consigliabile, poichè serve ad impedire l'eccesso di amplificazione delle note acute, nei confronti delle gravi.

Il trasformatore di B. F. può essere di rapporto 1:3; 1:3,5; 1:4; o 1:5. Naturalmente quest'ultimo darà forse migliori risultati.

La batteria anodica può oscillare tra un minimo di 100 V. ad un massimo di 150, oltre il quale occorrerebbe mantenere costante la tensione di 150 V. della griglia-schermo sino ad un massimo di 250 per placca.

Per coloro che non avessero mai montato questo meraviglioso apparecchietto, diremo che il trasformatore di A. F. è

uno dei soliti normali da noi usati e precisamente col secondario composto di 75 spire di filo smaltato da 0,4, avvolte su di un tubo di cartone bachelizzato da 40 mm. L'avvolgimento di reazione si compone invece di 25 spire di filo smaltato da 0,2 avvolte sullo stesso tubo a 3 mm. di distanza dalla fine dell'avvolgimento secondario. Il primario si compone invece di 30 spire di filo smaltato da 0,3 avvolte su di un tubo da 30 mm., fissato nell'interno del secondario, in modo che l'inizio del primario e quello del secondario si trovino allo stesso livello.

Rammentiamo ancora una volta che il reostato di accensione della valvola bigriglia rivelatrice ha una grandissima importanza, e deve essere regolato al punto in cui la valvola dà il massimo rendimento con una tensione anodica di 9 Volte. Tenere pure presente che trattandosi di una valvola a riscaldamento indiretto, l'azione del reostato non è istantanea, ma si manifesta dopo alcuni secondi che esso è stato spostato.

Il pretendere di avere migliori risultati con una tensione superiore a 9 Volte per l'anodica della bigriglia è un errore, poichè questa tensione è la migliore per questo tipo di ricevitore.

Ci auguriamo che i nostri amici rimarranno soddisfatti della presente descrizione.

JACO BOSSI

BRANLY AVREBBE FATTO UNA GRANDE SCOPERTA

Intervistato da *Paris Soir*, l'illustre scienziato prof. Branly ha preannunciato una sua nuova scoperta nel campo dell'elettricità, destinata ad avere grandi ripercussioni. Il prof. Branly, che non vuole mai parlare delle sue ricerche finchè queste non sono terminate, sta procedendo ad esperimenti ai quali annette una grandissima importanza. Le sue ricerche sono talmente avanzate, che la scoperta dovrebbe essere resa di pubblica ragione tra un mese e forse anche meno.

Malgrado il comprensibile riserbo mantenuto dallo scienziato, il giornale crede di poter assicurare che il professor Branly sta studiando attualmente la propagazione dell'elettricità in certe sostanze. I più recenti esperimenti hanno dato risultati sorprendenti, che potrebbero avere ripercussioni innumerevoli. Lo scienziato si è mostrato oltremodo soddisfatto delle sue ricerche, che egli continua con entusiasmo addirittura giovanile, malgrado i suoi novanta anni.

Questa scoperta dovrebbe condurre all'utilizzazione pratica di forze nuove che apporterebbero alle condizioni di lavoro e di vita della specie umana, miglioramenti quasi illimitati.

IL B.V. 517

di grandissimo rendimento di selettività e sensibilità veramente eccezionali per un

2+1

comando unico dei condensatori ad ARIA con una chiara e precisa scala parlante Trasformatori di A.F. appositamente costruiti, châssis forato.

Vi permetterà di individuare le stazioni in altoparlante da 180 mm.

Vi darà quella riproduzione che solo un apparecchio di classe vi può dare.

scatola di montaggio completa di schema costruttivo L. 299

Dilettanti !!! Le nostre scatole di montaggio costano di più delle altre, lo sappiamo; ma preferiamo non essere obbligati a fornirvi del materiale non di classe.

FARAD
MILANO

CORSO ITALIA, 17 - TELEF. 82-316

Visitatori XVI Fiera Milano
ATTENZIONE!

**Liquidiamo
SUPER PHILIPS 5 VALV.**

Tutta Europa Onde medie-lunghe
Prezzo di listino L. 1240: liquidiamo
per sole **L. 540** Tasse
escluso abb. E.I.A.R. comprese

RADIO POPOLARE: Lire 360

Tasse comprese
Meraviglioso apparecchio a tre valvole
tipo americano - dinamico gran marca

In Milano: vendita anche a rate mensili

CASA DELLA RADIO DI A. FRIGNANI
Via Paolo Sarpi, 15 - MILANO
Telefono 91-803
(tra le vie Bramante e Niccolini)

RADIO RIPARAZIONI PERFETTE

DopeRadio



**LA NUOVA SUPERETERODINA
P 67 A
5 VALVOLE**

onde corte
onde medie
onde lunghe

**ASSENZA ASSOLUTA DEI RUMORI DI FONDO - SELETTIVITÀ
MASSIMA - FEDELITÀ DI RIPRODUZIONE.**

S. I. P. A. R. MILANO VIA G. UBERTI N. 6 TEL. 20895

PER CONTANTI L. 1225. A RATE: ANTICIPO L. 250 E
12 EFFETTI DA L. 87,50
COMPRESSE TASSE GOVERNATIVE ESCLUSO ABB. E.I.A.R.

Il lusinghiero successo incontrato dalla nostra:

**SCATOLA di MONTAGGIO della
Supereterodina "ASTRA" C/M 5
PER ONDE CORTE E MEDIE**

ampiamente descritta a pag.: 146 del N. 146 del N. 4 dell'«Antenna» del 15 Febbraio 1935

Ceduta completa di 5 valvole e tasse al prezzo straordinariamente basso di L. 520.-
(escluso abbonamento alle radioaudizioni).

**La garanzia del materiale impiegato - La prova della perfetta progettazione
COSTITUISCE LA MIGLIORE AFFERMAZIONE DELLA NOSTRA DITTA.**

**AGLI ABBONATI ALL'ANTENNA SCONTO 4% - AI NON ABBONATI SI OFFRE GRATIS L'ABBONAMENTO
ALL'ANTENNA PER UN ANNO.**

*Agli acquirenti delle prime cento scatole di montaggio si offre gratis
un BIGLIETTO DELLA LOTTERIA DI TRIPOLI in corso*

*Per pagamento anticipato la spedizione si effettua franca di porto. Non si spedisce controassegno senza un anticipo
di almeno L. 50.-*

**S. A. P. E. R. - Società Anonima Per Eletticità e Radio
ROMA - Via Due Macelli, 27 - Tel. 65-157**

Magazzino Deposito, Direzione e Amministr.: ROMA - Via Margutta, 43 - Tel. 67-107


Listino N. 101 in preparazione gratis a richiesta - Prezzi bassissimi da non temere concorrenza

Fotografie di lettori

Quella che noi definimmo una geniale idea, è stata ritrovata tale anche dai nostri lettori, i quali hanno già risposto numerosi plaudendo al dottor Mag-

ni tecniche o di convenienza, non mancheremo di darne avviso alle persone interessate.

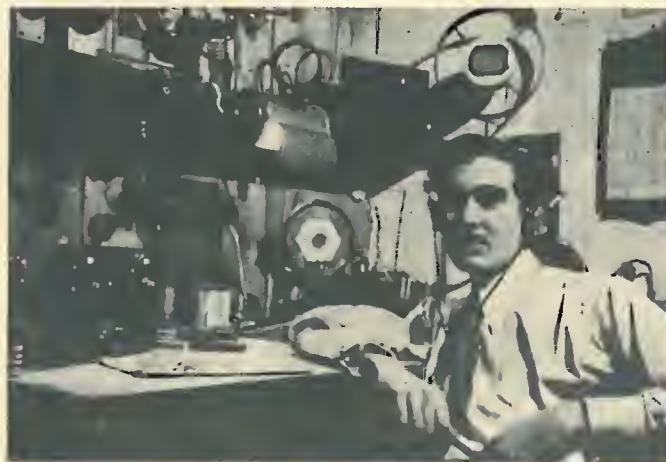Presentiamo l'immagine del nostro egregio collaboratore Francesco Casiglia, colto dall'obbiettivo nell'intimità del suo piccolo laboratorio radiotecnico. E' un bravo giovane, che dà buona speranza di sé. La rivista ha pubblicato degli articoli suoi, che sono stati molto apprezzati.



gioni ed inviando fotografie da pubblicare sulla rivista. E' facile prevedere che il gettito andrà rapidamente crescendo e, quindi, noi, tanto per mettere le mani avanti, dobbiamo avvertire i gentili collaboratori di non impazientirsi,

zati sia da noi che dai lettori. Tanto apprezzati che al Casiglia fu attribuito un premio per la soluzione del quesito n. 2 della rubrica «Dov'è l'errore?»

Lavora con fede, e più farebbe se le disposizioni vigenti in materia di radio, non gli vietassero di darsi agli esperimenti di trasmissione. Egli si lamenta con accorato accento con noi di tale inconveniente, che non è il solo a deplorare, e ci prega di spezzare una lancia a favore dei radiofilo italiani, posti, per questo lato, in condizione di netta inferiorità, rispetto al loro colleghi di quasi tutti i paesi del mondo. Siamo della sua opinione; ma, come anch'egli riconosce non è precisamente questo il momento di agitare una simile questione. Non appena si sia rischia-

rato l'orizzonte politico internazionale e le cose accennino a tornare alla normalità, non mancheremo di tornare sull'argomento.

L'abbonato Baldassarre Palminteri di Palermo ci manda la fotografia della sua nipotina Zinuuccia, un diavolello di tre anni e mezzo, che va matta per la radio. E' intelligente e carina; ma non senza qualche capriccetto. Preferisce ascoltare alla cuffia, anziché all'altoparlante e pretende d'esser sempre la prima a godersi la trasmissione. Quando c'è lei, è un vero pasticcio per gli altri. Ma questi si consolano del sacrificio, che vien loro imposto dalla tirannella, perchè stare a vederla e sentirla, mentre ha la cuffia in testa, è uno spettacolo più divertente che partecipare all'audizione del programma.

IMPORTANTE RIUNIONE A NIZZA PER IL PROBLEMA TELEVISIVO

Si è riunito a Nizza un Comitato internazionale per la televisione. Ecco i principali argomenti che si sono discussi:

Tecnica attuale della televisione e sviluppi futuri; televisione e cinema; emissioni radiofoniche; impiego della televisione dal punto di vista educativo; la televisione nel quadro dei programmi radiofonici; l'immagine come complemento della radiofonia culturale.

Alle riunioni sono intervenuti i delegati della Società delle Nazioni, quelli delle principali Società di radiodiffusione e delle principali Società costruttrici di apparati di televisione delle seguenti Nazioni: Italia, Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Belgio, Svizzera.

L'Italia era rappresentata dal dottor De Feo, direttore generale dell'Istituto Internazionale per la cinematografia educativa, dal marchese Solari, direttore generale delle organizzazioni Marconi, e dall'ing. Chioldelli, direttore generale dell'Eiar.



se, putacaso, non vedranno apparire subito le loro fotografie su queste colonne. Non faremo parzialità; stabiliremo un turno, secondo la data in cui le fotografie stesse ci pervengono, e le andremo a mano a mano pubblicando. Quando ciò non sia possibile per ragio-

C.E.A.R.

- RESISTENZE CHIMICHE
- RESISTENZE A FILO
- POTENZIOMETRI
- PICK - UPS

MILANO - VIA TAZZOLI N. 4 TELEFONO N. 67-654

VALLE EDOARDO

PIAZZA STATUTO 18 - CORSO P. ODDONE 8

TORINO

TELEFONO 52-475

TUTTI I TIPI
DI APPARECCHI
RADIO RICEVENTI

PARTI STACCATE

PREZZI SPECIALI
PER DILETTANTI

UNA SENTENZA IN MATERIA D'USO E ABUSO DELLA RADIO

La *Tribuna* pubblica:

L'Arma dei Carabinieri Reali di Roseto, su esposto della Signora Elvira Paolone, diretto a S. E. il Prefetto della Provincia, che lamentava di essere stata nella notte tra il 22 ed il 23 agosto 1934, disturbata dal suo vicino di casa Bacchetta Domenico, il quale faceva uso, in ore notturne di un apparecchio, imputava quest'ultimo di disturbo al riposo delle persone (Art. 659 C. P.).

Istituitosi il procedimento penale contro il Bacchetta, questi veniva condannato con decreto 30 dicembre 1934 a L. 250 d'ammenda, ed amnistiato.

Contro tale provvedimento, il Bacchetta proponeva rituale opposizione.

Il Pretore di Notaresco, dott. Dusso, esaminati gli atti e le prove testimoniali, ricordando che la violazione dell'articolo 659 si ha soltanto nel caso di abuso di uno strumento sonoro, ritenuto che quando un apparecchio radiofonico si fa funzionare nei limiti della sua potenzialità, non si incorre in reato e che trattasi di attività perfettamente lecita e conseguentemente non punibile, ha revocato il decreto di condanna assolvendo l'imputato dalla contravvenzione, perchè il fatto ascrittogli non costituisce reato.

La sentenza del Pretore di Notaresco ci lascia piuttosto perplessi. L'assoluzione d'un radiofilo è cosa che ci fa sempre piacere. Ma la nostra parzialità di tifosi non giunge a tanto da farci dimenticare la nostra qualità di cittadini. Come tali possiamo correre il rischio di essere disturbati ed infastiditi da un vicino, che faccia un uso tutt'altro che discreto della radio; ed in questo caso non sarebbe davvero piacevole per noi di sentir sentenziare da un pretore che quel signor vicino se "fa funzionare il suo apparecchio nei limiti della sua potenzialità, non incorre in reato, perchè trattasi di attività perfettamente lecita e conseguentemente non punibile". Nessuna limitazione alla potenzialità; nessuna limitazione d'orario all'uso del ricevitore. Vorremmo chiedere a quel tollerante magistrato che cosa ci stia a fare, nel Codice Penale, l'inutile articolo 659, che dovrebbe tutelare la quiete notturna ed il riposo delle persone. Una volta stabilito il principio, enunciato nella sentenza di Notaresco, perchè non dovrebbe essere consentito il suono del pianoforte, del violino o della chitarra, in ore notturne, purchè sia emesso nei limiti di potenzialità di quegli strumenti? E come vietare le grida e gli schiamazzi dei nottambuli, se questi, senza possibilità di dubbio, gridano e schiamazzano nella stretta misura della potenzialità dei loro mezzi vocali? La sentenza che assolve il nominato Bacchetta, non è sufficiente a farci mutare opinione. E la nostra opinione è questa: amare e diffondere la radio, imporle il rispetto ed anche il riconoscimento dei suoi diritti ma usarne con discrezione, per evitare che diventi una noia o un disturbo.

Le città della radio

Anche questa non è una città, ma una torre. Forse la più caratteristica e la più celebre torre del mondo. Ha un suo profilo inconfondibile; non la potreste scambiare per un'altra fra mille. Chi non conosce la Torre Eiffel si può negare originalità di concezione e inusitata spinta verso il cielo. Essa è, infatti, alta m. 300, e fu la prima grande antenna del mondo. Fu anche considerata a lungo l'antenna più elevata esistente. Ma



Eiffel di Parigi? Un ragazzino della prima classe elementare sarebbe in grado di darvene, a memoria, l'immagine, con due sgorbi, sulla carta. Che sia bella, non si potrebbe proprio affermare, in coscienza; ma non

ora non è improbabile che qualche stazione americana l'abbia superata. In ogni modo, sappiamo che a New York vi sono dei grattacieli, che se la lasciano indietro di parecchie decine di metri.



**FABBRICA ITALIANA
DI PARTI STACCATI PER
L'INDUSTRIA RADIOFONICA**

L.E.S.A. - VIA CADORE 43 - MILANO - TELEF. 54-342

Costruzione pratica d'un trasformatore d'alimentazione

Molti si sono sbizzarriti nel calcolo dei trasformatori di alimentazione, dando formule e coefficienti che la maggioranza dei dilettanti, o non sanno applicare, o che trovano molto fastidiosi. Vi è un sistema praticissimo per il calcolo quasi istantaneo di qualsiasi trasformatore di alimentazione per apparecchi radiofonici, ed è quello rappresentato dal grafico che riproduciamo. Otto linee in un foglio graduato logaritmicamente, bastano per dare quanto occorre, con una sufficientissima approssimazione pratica.

Anzitutto occorre stabilire la potenza assorbita dal trasformatore espressa in Watt e da questa ricavare la sezione del nucleo, espressa in centimetri quadrati. Questa sarà facilmente trovata, partendo dal numero della scala orizzontale e tirando la perpendicolare sino al punto di incontro con la linea « I ». Da questo punto di incontro, basterà tirare la linea orizzontale sino all'incontro della scala verticale, per trovare quanti centimetri quadrati deve avere il nucleo.

In base alla sezione del nucleo, occorre stabilire quante spire di avvolgimento debbono essere fatte per avere la differenza di potenziale di 1 Volta. Questo calcolo viene eseguito in base alla ben nota formula:

$$E = \frac{4,44 \times N \times f \times \Phi}{100.000.000}$$

dove « E » è la tensione espressa in Volta, « N » il numero delle spire, « f » la frequenza e Φ il flusso magnetico. Da questo coefficiente dipende essenzialmente il calcolo per il numero delle spire. Ora la densità di flusso varia a seconda del tipo di ferro usato per i lamierini del trasformatore e può avere delle grandissime variazioni, poichè può oscillare normalmente da 5.000 a 15.000 linee per centimetro quadrato di sezione del nucleo.

Con queste forti differenze tra qualità e qualità di lamierino, è un po' difficile potere fare un calcolo perfettamente esatto del trasformatore. Prendendo però co-

me media 8.000 linee per centimetro quadrato di sezione di nucleo, crediamo che tutti i trasformatori comunemente usati dai radio dilettanti possano essere calcolati con approssimazione più che soddisfacente.

Ogni trasformatore ha sempre delle perdite di trasformazione dovute, sia al ferro che al rame, perdite che possiamo ammettere in linea di massima aggirantesi intorno al 20%. Per questa ragione il numero delle spire del primario viene ridotto del 10% e quello del secondario aumentato al 10%.

Riferendoci al nostro grafico, noi abbiamo tracciato due linee e cioè la « II » per il numero delle spire per ogni Volta di tensione del primario e la « III » per il numero di spire per Volta del secondario.

È in preparazione il primo
supplemento de
"l'antenna",
il primo de
I Radiobreviari de "l'antenna"

JAGO BOSSI

Le valvole termoioniche

Il nome dell'autore è già uno sicuro garanzio di serietà e di competenza. — Il manuale di Jago Bossi è compilato in modo da soddisfare le giuste esigenze d'ogni lettore. — Esso contiene un'illustrazione chiara delle caratteristiche delle valvole, le norme precise per il loro uso pratico e le tabelle esattissime di comparazione.

Stabilita la sezione del nucleo, partendo dal numero corrispondente nella scala verticale, si tirerà una linea orizzontale sino ad incontrare la linea « II » e da questo punto d'incontro si tirerà una verticale sino ad incontrare la scala orizzontale. Il punto di intersecazione con questa scala darà il numero delle spire per un Volta del primario. La stessa identica operazione verrà ripetuta per il secondario.

Moltiplicando il numero delle spire per Volta, per il numero rappresentante la tensione del primario o del secondario si otterrà il numero totale delle spire che l'avvolgimento deve avere.

Stabilito il numero delle spire degli avvolgimenti, occorre sapere che diametro deve avere il filo per l'avvolgimento; questo valore è in relazione alla corrente che deve attraversare il conduttore. Per la determinazione di questi valori ci serviremo delle linee « IV-a » e « IV-b » e cioè la prima per letture da 15 a 1.000 m.A. e la seconda da 0,1 a 100 A. Naturalmente buona parte di questa ultima linea non interesserà affatto, poichè non possiamo supporre che in un trasformatore di alimentazione normale si possa avere una corrente superiore ai 10 Ampère. Vediamo subito che servendosi della linea « IV-a » i numeri scritti nella scala orizzontale rappresentano i milliampère e quelli della scala verticale i decimi di millimetro, mentre servendosi della linea « IV-b » i numeri della scala orizzontale rappresentano i decimi di Ampère e quelli della scala verticale i decimi di millimetro.

Per trovare quindi il diametro basterà partire dal numero corrispondente della scala orizzontale, tracciare la perpendicolare sino all'incontro della retta « IV-a » o « IV-b » e quindi tracciare la linea orizzontale sino all'incontro della scala verticale, la quale ci darà il risultato richiesto.

Determinato il numero delle spire ed il diametro del filo, occorre anche pensare allo spazio che questo filo occuperà nell'av-

volgimento, e ciò per stabilire le dimensioni della finestrella che deve avere il lamierino del trasformatore, o meglio ancora per sapere quale tipo di lamierino tra quelli che si trovano in commercio, può essere usato.

Le linee « V », « VI », « VII », rispettivamente per il filo smaltato, per il filo con una copertura cotone e con due coperture cotone, rappresentano il calcolo del numero di spire contenute in un centimetro quadrato di sezione dell'avvolgimento. Per questo calcolo partiremo dalla scala verticale, rappresentante il diametro del filo nudo espresso in decimi di millimetro, e da qui si traccerà la linea orizzontale sino ad incontrare una delle linee « V », « VI », « VII » a seconda se trattasi di filo smaltato, con una co-

apertura cotone o con due coperture cotone. Dal punto di intersecazione con la giusta linea, si abbasserà la perpendicolare sino all'incontro della scala orizzontale. Il numero che questa scala segnerà dovrà essere moltiplicato per dieci, per dare il numero delle spire contenute in un centimetro quadrato di sezione dell'avvolgimento. Con questi dati sarà cosa facilissima ottenere il calcolo di un trasformatore.

Siccome vale più la pratica della grammatica, diamo un esempio illustrativo per fare comprendere come si usa il grafico.

Supponiamo di dovere costruire un trasformatore avente il primario a 150 V., 50 periodi; un secondario a $325 + 325$ V. — 100 m.A.; un secondario a 2,5 Volta, 8 Ampère; ed un secondario a 5 Volta — 2 Ampère. La potenza assorbita in Volta-Ampère sarà di 62,5 e cioè 32,5 per il secondario

di A.T. ($325 \times 0,1$), 20 per il secondario da 2,5 Volta ($2,5 \times 8$), 10 per il secondario a 5 Volta (2×5). Per precauzione arrotonderemo la cifra calcolando a 70 Watt la potenza del trasformatore.

Esaminando il grafico e partendo dal 70 della scala orizzontale sino ad incontrare la linea « I » e, da questo punto di intersecazione tracciando la linea orizzontale, vedremo che nella scala verticale si ha 8,8 cm.² del nucleo. Da qui tracciando la linea orizzontale sino all'incontro della linea « II » e da questo punto di intersecazione abbassando la perpendicolare, si otterrà che il primario dovrà avere 5,8 spire per Volta. Ripetendo l'operazione con la curva « III », si vedrà che il secondario dovrà avere 7 spire per Volta.

Essendo la tensione primaria di 150 Volta, il numero delle spire di questo avvolgimento sarà di $150 \times 5,8 = 870$ spire. Il numero delle spire del secondario da 325+325 V. sarà (325×7) di 2275+2275, e quelle del secondario da 2,5 Volta sarà: $2,5 \times 7 = 17,5$. Il numero delle spire dell'avvolgimento secondario da 5 Volta sarà: $5 \times 7 = 35$ spire.

Se la potenza assorbita è di 62,5 Volta-Ampère, l'intensità di corrente del primario a 150 Volta sarà:

$$62,5 : 150 = 0,416 \text{ Ampère.}$$

Riosservando il grafico, vediamo che prendendo il numero 416 (corrispondente ai m.A.) della scala orizzontale ed innalzando la verticale sino alla linea « IV-a », abbiamo che il diametro del filo deve essere di 0,53 mm. cioè, arrotondando, 0,55.

Partendo dal 100 della scala


orizzontale intersecando la linea « IV-a » vediamo che il filo per il secondario dell'A.T. dovrà avere un diametro di 0,26 o meglio 0,3. Partendo dall'80 della scala orizzontale (8 Ampère) ed intersecando con la linea « IV-b » vedremo che il diametro del filo per il secondario da 2,5, dovrà essere da 2,35 mm. o meglio da 2,5 mm. Partendo dal 20 della scala orizzontale (2 Ampère) e intersecando con la linea « IV-b » avremo che il filo del secondario da 5 Volta dovrà avere un diametro di 1,18 mm. o meglio da 1,2 mm.

Stabilendo che l'avvolgimento primario e quello secondario di A.T. siano eseguiti con filo smaltato e quelli dei due secondari da 2,5 e 5 Volta con filo ricoperto da 2 coperture cotone, lo spazio occupato dalla sezione dell'avvolgimento sarà calcolato come appresso. Con filo smaltato da 0,55, partendo dal 55 della scala verticale ed intersecando con la linea « V », otteniamo 250 spire (25×10) della scala orizzontale per centimetro quadrato. Siccome il primario ha 870 spire esso occuperà:

$$870 : 250 = 3,48 \text{ cm.}^2$$

Il filo smaltato da 3 mm. (partendo dal « 3 » della scala verticale ed intersecando con la linea « V ») avrà 800 spire per centimetro quadrato (80×10 della scala orizzontale) e quindi avremo che per 4550 spire ($2275 + 2275$), lo spazio occupato sarà di $4550 : 800 = 5,68 \text{ cm.}^2$.

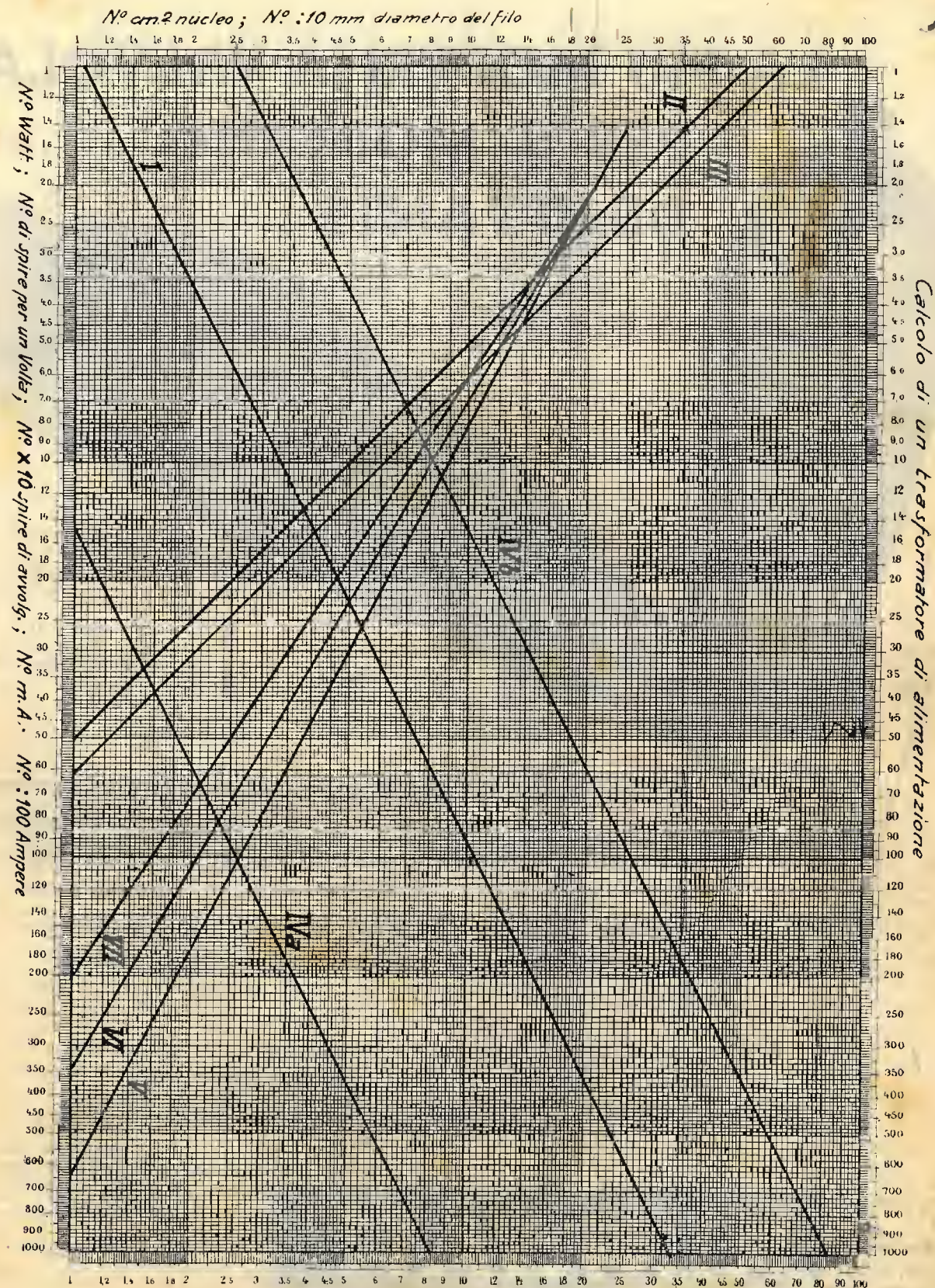Il filo da 2,5 d.c.c. (partendo dal 25 della scala verticale ed intersecando con la linea VII) occuperà 14 spire ($1,4 \times 10$ della scala orizzontale) per centimetro quadrato e quindi lo spazio occupato



da questo avvolgimento sarà di $17,5 : 14 = 1,25 \text{ cm.}^2$. Il filo da 1,2 d.c.c. (12 della scala verticale intersecante con la linea « VII ») ha 47 spire per centimetro qua-

drato e quindi questo avvolgimen-
to occuperà una superficie di:

35 : 47 = 0,74 cm.²
La superficie totale occupata dall'avvolgimento nelle finestrelle

del lamierino del trasformatore sarà di 11,15 cm.² cioè, arrotondando, 12 cm.². In base a questa cifra noi sceglieremo la misura del lamierino. C. C.

C. C.

TERZAGO

MILANO

Via Melchiorre Gioia, 67
Telefono 690-094

Fiera di Milano - Stand 3823
Padiglione Radio

Lamelle di ferro magnetico tranciate per la costruzione dei trasformatori Radio - Motori elettrici trifasi - monofasi - Indotti per motorini auto - Lamelle per nuclei comandi a distanza - Calotte Serrapacchi in lamiera stampata - Chassis radio

CHIEDERE LISTINO

LA PIÙ MODERNA VALVOLA PER IL MODERNO DILETTANTE



100 milioni di valvole PHILIPS assicurano un'ottima ricezione. Miglioratele anche voi usando le "MINIWATT".

Un dilettante di radio desideroso di possedere un ricevitore moderno deve perfezionare la sua super con l'applicazione dell'ottodo "MINIWATT", AK1 o CK1. La superiorità dell'ottodo su tutte le valvole oscillatrici-modulatrici esistenti è così grande che essa può considerarsi la conclusione di tutto un periodo di sviluppo nella costruzione della valvola oscillatrice-modulatrice perfetta.

Se desiderate costruire un ricevitore che si distingua per la sua grande sensibilità, il suo funzionamento esente da rumori, che sia facilmente regolabile e non oscilli, decidetevi per un ricevitore con ottodo.



MINIWATT

PHILIPS Radio

Gli ottodi PHILIPS AK1 (per corrente alternata) e CK1 (per corrente continua e corrente alternata) sono in vendita presso tutti i buoni rivenditori di articoli per T. S. F.

La pagina del principiante

La maggioranza di coloro che danno per la prima volta uno sguardo al vasto e complesso campo della radio-tecnica, si spaventano pensando che per potere riuscire a costruire anche il primo apparecchietto, occorre una sufficiente nozione tecnica.

Nulla di più errato, poichè è assai più facile apprendere prima la parte pratica e dopo la teorica, che viceversa. Quando il principiante ha costruito il suo primo apparecchio, veramente funzionante, può incominciare a rendersi conto di alcuni fenomeni che prima non concepiva, limitatamente però allo stretto necessario, poichè assurdo sarebbe il pensare che il principiante debba costruire il suo apparecchietto, soltanto quando conosce tutti i calcoli, compreso quello della costruzione delle bobine. E' quindi gioco forza che il principiante inizi un po' meccanicamente, sforzandosi, man mano che le costruzioni si susseguono, a concepirne il "reale fun-



zionamento e quindi apprendere quei primi elementi di teoria che sono assolutamente indispensabili per potere fare il necessario passo innanzi, poichè è bene ricordare che la teoria senza la pratica non potrebbe reggere, ma avverrebbe altrettanto se si pretendesse di usare completamente la pratica senza la teoria.

Venti anni fa, quando la valvola termoionica era ai primordi, lo scrivente venne chiamato a frequentare un corso accelerato di radio-telegrafia, senza sapere cosa era la radio e senza mai avere veduto l'interno di un radio-ricevitore o di un radio-trasmettitore. Dopo tre mesi di formule e teoria concentrata, la confusione cerebrale era tale che a stento sapeva distinguere una induttanza da una capacità. Soltanto dopo avere aperto l'apparecchio e veduto praticamente cosa era un radio-ricevitore od un radio trasmettitore, incominciò ad afferrare la giusta via della teoria e da allora è stato un susseguirsi di studi, che certamente cesseranno solo il giorno in cui non si occuperà più di radio. All'incirca dovrà succedere altrettanto alla maggioranza degli appassionati.

Il principiante che dopo avere aperto per le prime volte una Rivista di radio-tecnica desidera costruire il suo primo apparecchio, si pone la domanda: «Qua-

le apparecchio posso costruire?» Se si trova in una città provvista di stazione emittente, la risposta è logica: «Costruire un apparecchio a galena», ma se la stazione emittente si trova assai lontana, ammesso anche che il principiante raramente è nelle condizioni di potere o sapere installare un'ottima antenna esterna, deve ricorrere inesorabilmente alla valvola termoionica, cioè alla costruzione di un ricevitore che rappresenta un embrione dei moderni sensibili ricevitori. La valvola termoionica comporta però un sistema di accensione ed un sistema per dare all'anodo la necessaria tensione positiva. D'altra parte il maneggiare delle batterie di A.T. può essere pericoloso per uno che non ha mai montato un apparecchio, non per la propria incolumità ma per gli stessi componenti del ricevitore ed in special modo per la valvola.

La valvola bigriglia rappresenta senza dubbio per il principiante la cosa più ideale, sia perchè ha una grande sensibilità, sia perchè permette l'uso di pochissime pilette di poco costo e facilmente maneggiabili.

Nulla di più semplice e di più facile è la costruzione di un apparecchio ad una sola bigriglia; dopo d'acquisto della valvola, poche decine di lire sono sufficienti per l'acquisto di tutto il materiale occorrente.

Un radio-ricevitore anche nella sua più piccola espressione deve consistere in un circuito oscillante sintonizzato (cioè accordato con un sistema variabile) nel quale vengono indotte le oscillazioni dell'onda della stazione trasmittente; di un sistema raddrizzatore-rivelatore e di un sistema riproduttore.

Un circuito oscillante si compone sempre di una data induttanza e di una data capacità e quindi per variarlo possiamo variare sia l'uno che l'altro. Praticamente vediamo che la variazione della capacità (condensatore variabile) è la più semplice e più perfetta; perciò il circuito oscillante si comporrà di una bobina di induttanza (comunemente trasformatore di A.F.) e di un condensatore variabile. Come deve essere costruita questa induttanza? Anche questo è assai semplice, purchè il principiante sia dotato di un certo raziocinio e di una indispensabile meticolosità.

Descriviamo anzitutto un tipo qualunque di trasformatore di A.F. e cioè quello che usato con la valvola dà uno dei migliori affidamenti come rendimento.

Si prenda un tubo di cartone bachelizzato lungo 9 cm., del diametro ester-

no di 40 mm. Onde garantirsi che la sua proprietà isolante venga portata al massimo grado, si farà sciogliere in un recipiente della paraffina pura e vi si immergerà il tubo per alcuni minuti, quando la paraffina è ben calda, in modo che venga assorbita dal tubo stesso. Sebbene non sia del tutto consigliabile, il tubo di cartone bachelizzato potrebbe anche essere sostituito da un tubo di cartone normale, facendolo sempre abbondantemente impregnare di paraffina, onde aumentare il suo potere isolante.

Fatto ciò, alla base di questo tubo e diametralmente opposti verranno fissati due angolini che serviranno come sostegno del trasformatore stesso. A circa 1,5 cm. dalla base verranno fissate in giro sul tubo sei linguette capocorda, che si trovano facilmente in commercio, ma

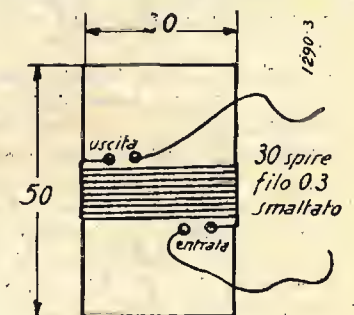


Fig. 2

che possono anche essere rudimentalmente tagliate da una lastrina di ottone o di rame (mai usare della lamiera di ferro o tanto peggio di alluminio) come mostra la Fig. 1. Queste linguette potranno essere fissate al tubo con un bulloncino da 3 mm. mettendo la testa della vite dalla parte interna del tubo.

Si praticherà quindi a due centimetri dalla base del tubo un foro con una punta da un millimetro e un altro in prossimità della linguetta capocorda. Si introdurrà nel foro, a due centimetri dalla base, un filo di rame smaltato da 0,4 mm. di diametro (filo che servirà per l'avvolgimento secondario, cioè di accordo) e quindi, facendolo ripassare dall'interno verso l'esterno attraverso al forellino accanto alla linguetta capocorda, si avvolgerà per due o tre spire sulla linguetta stessa. Avanti di avvolgere il filo alla linguetta, occorrerà togliere lo smalto con un po' di carta vetrata, in modo da permettere al filo nudo di fare contatto elettrico con la linguetta. Questa linguetta, che per comodità chiameremo n. 1, rappresenterà l'inizio (od entrata come comunemente si chiama) dell'avvolgimento secondario.

Fatto ciò, tenendo ben teso il filo da

avvolgimento, si farà girare il tubo in modo da obbligare il filo ad avvolgersi sul tubo stesso. Man mano che le spire vengono avvolte sul tubo, con l'unghia del pollice, si obbligherà ciascuna spira ad adagiarsi strettamente alla precedente, in modo che ogni spira venga a toccare integralmente quella accanto, senza gibbosità. Dopo avere avvolto 80 spire, si praticherà immediatamente accanto all'ottantesima spira, un forellino, nel quale verrà fatto passare il filo nell'interno del tubo e da qui fatto risortire nel forellino precedentemente praticato accanto alla linguetta capocorda n. 2, alla quale verrà avvolto per due o tre spire, dopo avere tolto lo smalto isolante, come abbiamo fatto nel caso dell'inizio. Questa seconda linguetta rappresenterà la fine dell'avvolgimento secondario, od uscita come comunemente si chiama.

Occorre prestare molta attenzione nel fare il forellino a fine avvolgimento, per non togliere lo smalto al filo con la punta da trapano e nello stesso tempo per non fare allentare le spire stesse, poichè altrimenti si guasterebbe l'avvolgimento.


Per prudenza questo forellino verrà fatto un paio di spire avanti della fine dell'avvolgimento.

A quattro millimetri di distanza esatti dalla fine dell'avvolgimento secondario, verrà praticato in corrispondenza della terza linguetta, un forellino nel quale verrà introdotto l'estremo di un filo di rame smaltato da 0,2 mm. e di qui fatto riuscire nell'altro forellino praticato vicino alla linguetta n. 3 alla quale verrà fissato, dopo averlo denudato, come abbiamo anzidetto.

Seguendo lo stesso senso di avvolgimento e lo stesso procedimento, si avvolgeranno 27 spire di questo filo, avvolgimento che sarà chiamato di reazione (più tardi il principiante si spiegherà cos'è la reazione ed a che cosa serve). Alla ventisettesima spira di questo avvolgimento, ed in corrispondenza della quarta linguetta, verrà praticato, come abbiamo fatto per l'avvolgimento secondario, un altro forellino, in modo da fissare questo estremo di filo alla linguetta n. 4. La linguetta n. 3 rappresenterà l'inizio o l'entrata dell'avvolgimento di reazione e quella n. 4 la fine con l'uscita dell'avvolgimento di reazione stesso.

Si prenderà adesso un tubo di cartone bachelizzato del diametro di 30 mm. lungo 5 cm. e lo si tratterà con paraffina, come abbiamo detto per l'altro tubo. A due centimetri esatti dalla base si praticheranno due forellini distanti l'uno dall'altro circa 3 mm. nel senso delle spire di avvolgimento. In un forellino, e precisamente quello dalla parte in cui dovrà essere iniziato l'avvolgimento, tenendo lo stesso senso dei due precedentemente fatti sull'altro tubo,

verrà introdotto il capo di un filo di rame smaltato da 0,3 e quindi fatto riuscire all'esterno attraverso il secondo forellino, lasciando questo filo libero per una lunghezza di circa 10 cm. o poco meno. Si eseguirà l'avvolgimento nel modo precedentemente detto per 30 spire. Alla trentesima spira si praticheranno sul tubo due forellini, come per l'inizio, facendo passare nel primo il filo e facendolo riuscire verso l'esterno attraverso il secondo forellino tirando bene il filo, in modo che le spire dell'avvolgimento rimangano bene tese e bene adiacenti le une alle altre. Anche per questo estremo si lasceranno liberi una decina di centimetri di filo.

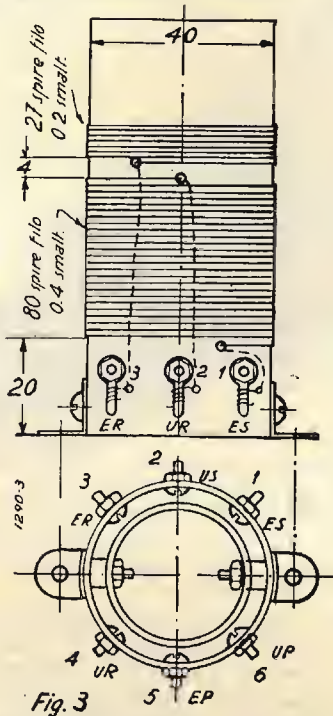

Questo avvolgimento, che chiamasi primario, verrà introdotto nel tubo da 40 mm. e fissato, in modo che il tubo più piccolo sia perfettamente concentrico a quello più grande ed i bordi affiorino allo stesso livello. Si comprenderà subito che in questo modo l'inizio dell'avvolgimento secondario viene a trovarsi perfettamente sopra all'inizio dell'avvolgimento primario, cioè l'accoppiamento tra i due avvolgimenti è massimo. Per fissare il tubo più piccolo nell'interno del maggiore, si useranno due o meglio tre dei soliti bulloncini, mettendo un piccolo spessore tra l'uno e l'altro tubo, onde impedirne la deformazione. L'estremità del filo corrispondente all'inizio dell'avvolgimento primario, verrà fatta passare attraverso un forellino praticato accanto alla quinta linguetta ed a questa fissato dopo averlo denudato, mentre la fine dell'avvolgimento primario verrà fissata nel suddetto modo alla sesta linguetta.

Il trasformatore sarà così costruito con relativa facilità. Prestare bene at-

tenzione poichè questo organo è della massima importanza, e se l'avvolgimento non è ben fatto, si possono avere delle perdite che si traducono in diminuzione di sensibilità del ricevitore.

L'avvolgimento primario è rappresentato nella fig. 2, mentre la fig. 3 rappresenta il trasformatore già costruito.

Gli estremi dei fili avvolti alle linguette capocorda, andranno accuratamente saldati. La saldatura è facilissima; pure vi sono molti che eseguono delle ignominiose saldature, solo perchè non conoscono il vero metodo da osservare.

Il saldatoio sarà preferibilmente elettrico (basta per lo scopo un saldatoio da 75 Watt) ma in mancanza di questo, può essere usato un saldatoio da scaldarsi sul carbone acceso o sul gas. Il suo calore deve essere tale da sciogliere lo stagno preparato (cioè miscela di stagno e piombo), ma non deve essere eccessivo, altrimenti la punta del saldatoio si ossida e non può più funzionare.

La punta del saldatoio, avanti di essere scaldata, deve essere accuratamente pulita, in modo da presentare in ogni parte il rame lucido. Man mano che la punta si riscalda, si nota che il rame acquista una colorazione violacea, per poi diventare scuro quando il riscaldamento è eccessivo. Quando la punta è ben calda, la si immerge di colpo nella pasta detersiva (la pasta No-Korode rappresenta l'ideale per i dilettanti) e quindi si tocca la punta del saldatoio con lo stagno, in modo che questa venga completamente stagnata, togliendo con uno straccio la sovrabbondanza di pasta e di stagno.

Il saldatoio sarà così pronto per funzionare e non rimarrà altro che preoccuparsi di mantenerlo ben caldo, e sorvegliare acciocchè lo stagno non si ossidi, ripulendo sempre la punta con uno straccio man mano che lo stagno si annerisce.

Si prenderà una piccolissima parte di pasta detersiva e la si metterà sul pezzo da saldare, tenendo presente che l'eccesso di pasta è dannosissimo agli effetti dell'isolamento elettrico. Fatto ciò si prenderà una goccia di stagno con la punta del saldatoio e si metterà la punta del saldatoio stesso sul pezzo da saldare, tenendovela ben ferma ed a contatto, sino a che il pezzo da saldare non si sia sufficientemente scaldato da fare scorrere lo stagno. Se i due pezzi non sono meccanicamente fissati fra di loro, avanti di togliere la mano che li obbliga ad unirsi, occorre attendere qualche secondo dopo avere tolto il saldatoio, per permettere allo stagno di rapprendersi.

Con questo sistema verranno quindi saldati i fili alle linguette capocorda del trasformatore.

(continua)

JACO BOSSI

II

“Progressivo II,”


Dietro richiesta di nostri lettori, pubblichiamo lo schema del *Progressivo II* e cioè il ricevitore « A.R.o.c. 515 bis » e l'alimentatore « R.F. 516 bis », funzionante con valvole americane 58, 57, 47, 80.

La valvola 47 può essere benissimo sostituita con una 2A5, collegando il gruppo resistenza-capacità tra catodo e massa, anzichè tra la presa centrale del filamento e la massa. La presa centrale del filamento dovrà invece essere collegata direttamente con la massa.

E' consigliabile, nel caso della 2A5, di elevare a 500 Ohm la resistenza catodica. Teniamo a fare rilevare come nel caso che venga usata la 2A5, la resistenza a presa centrale per filamenti non è indispensabile, poichè basta collegare uno qualsiasi dei due estremi del filamento con la massa.

Sostituendo la valvola di A. F. 58 con una vecchia 35, o la rivelatrice 57 con una vecchia 24, nessuna modifica verrà fatta al circuito, all'infuori del collegamento tra la griglia catodica ed il catodo, poichè i tetrodi non hanno questa terza griglia.

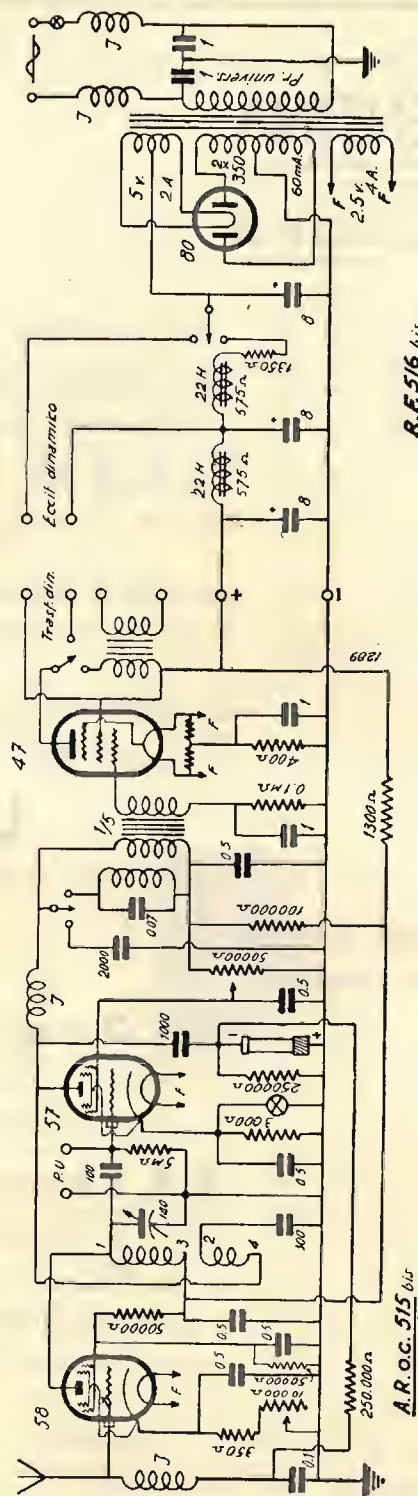Si noterà che è stata abolita la resistenza di carico da 25.000 Ohm nell'alimentatore ed è stata messa in sua sostituzione una resistenza di caduta da 1.350 Ohm 4 Watt, in serie con la prima impedenza di filtro, poichè in tale modo la resistenza Ohmica delle due impedenze di filtro più quella di caduta, dà un totale di 2.500 Ohm, pari alla resistenza del campo del



con
valv. americane

dinamico, quando questo non viene usato. In tale modo le valvole lavorano in modo perfettamente identico, sia nel caso che venga usato l'altoparlante dinamico che in quello del magnetico.

La modificazione di questo schema, per chi intendesse costruire il *Progressivo II*, ha una certa importanza, poichè non solo riguarda le valvole americane, ma anche le stesse europee di ultima costruzione. Infatti usando i nuovi pentodi di A. F. Philips E 447 ed E 446 o similari (intendiamo per similari tutti i tipi di valvole della stessa marca o di altre marche aventi dati caratteristici molto vicini) ed i nuovi pentodi Philips E 443 H oppure E 463, o similari, il circuito rimane pressochè invariato. Infatti usando i predetti pentodi di A.F. e quello finale E 443 H, basterà portare a 30.000 Ohm la resistenza di caduta tra l'anodica e la griglia-schermo, attualmente di 50.000, ed aumentare a 6.000 Ohm la resistenza di caduta dell'anodica attualmente di 1.300 Ohm.

Usando invece il pentodo finale E 463 a riscaldamento indiretto, dato che occorre una maggiore tensione negativa di griglia, la resistenza catodica della valvola finale dovrà essere portata a 500 Ohm.

Per quanto riguarda la costruzione del ricevitore e dell'alimentatore, rimandiamo i nostri lettori all'articolo originale di Danilo Briani, pubblicato nei numeri 4 e 5 de « l'antenna » corrente anno.

Radioascoltatori attenti!!!!

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori o simili. Prima di far riparare, modificare, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro Apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, l'opuscolo illustrato - 80 pagine di testo - numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l'audizione dell'apparecchio radio.

Si spedisce dietro invio di L. 1 anche in francobolli.

Laboratorio Specializzato Riparazioni Radio - Ing. F. TARTUFARI - Via del Mille, 24 - TORINO

La RADIO ARGENTINA

ALESSANDRO ANDREUCCI

VIA TORRE ARGENTINA 47 - TEL. 55-589 **ROMA**

Sempre all'avanguardia del progresso nel campo radio, offre ai lettori de "l'antenna", la scatola di montaggio **R. A. 5** per la ricezione delle onde medie e onde corte.

Le valvole impiegate sono:

1 - 2A7; 1 - 2A6; 1 - 2A5; 1 - 58; 1 - 80

Il prezzo, comprese le valvole e l'altoparlante elettrodinamico è di

L. 480

Tasse comprese escluso abbonamento alle radio audizioni

Con questo ricevitore la serie delle scatole di montaggio è stata completata:

R. A. 3 ricevitore a 3 valvole: 1 - 24; 1 - 47; 1 - 80 a **L. 275** comprese le valvole e l'altoparlante elettrodinamico.

R. A. S4 supereterodina a quattro valvole: 1 - 2A5; 1 - 2A7; 1 - 2B7; 1 - 80 a **L. 425** comprese le valvole e l'altoparlante elettrodinamico (prezzo ribassato in considerazione del successo ottenuto).

Ringraziamo la nostra affezionata Clientela, che da anni ci segue nella nostra reclame, per la preferenza che ci riserba ad ogni iniziativa e, grati alla Sua necessaria collaborazione, tenderemo a concentrare la nostra attività per realizzare i migliori circuiti alle quotazioni più basse, per lo sviluppo della radiofonia.


È uscito il listino n. 6 per parti staccate per radio e invitiamo a volercelo richiedere gratuitamente.

La radiotecnica per tutti

ACCUMULATORI

(Continuaz. - Vedi numero precedente)

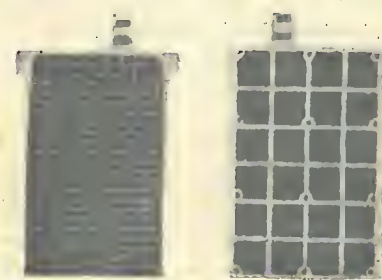
Negli accumulatori stazionari, cioè quelli destinati a centrali telefoniche, centrali elettriche, impianti industriali



1283 Fig. 62 Fig. 63

ecc., dove il peso degli elementi non ha alcuna importanza, e dove sopra tutto si tiene conto della durata e dell'economia di spesa di manutenzione, le placche di piombo, pure essendo costruite in maniera da aumentare al massimo la superficie, sono di piombo massiccio.

Quando invece l'accumulatore deve essere trasportato, come nel caso delle batterie per radio-ricevitori, per automobili ecc., le placche vengono costruite con composti di piombo finemente suddivisi, fissati entro maglie di appositi telai di piombo duro, detti « griglie », i quali servono da supporto alla massa attiva e costituiscono il vero e proprio collettore della corrente fornita dalla massa attiva stessa, nelle varie pastiche in cui la massa attiva viene suddivisa dalle maglie del supporto.

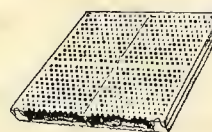

1283.5 Fig. 64

Gli accumulatori a piombo vengono suddivisi in diverse categorie e precisamente: il tipo *Planté*, con placche positive a grande superficie e negative a cassetta; il tipo *Pa* con placche positive corazzate; il tipo *Faure* con piastre a griglia e con massa riportata. Queste suddivisioni vengono date dalla Fabbrica Hensemberger di Monza, ma anche le altre due nostre grandi Case Tudor (Soc. Gen. It. Accumulatori Elettrici di Melzo) e Soc. An. Dott. Scaini, si orientano verso questi sistemi.

Il tipo *Planté* a parità di capacità ha un maggior volume e peso di qualunque

altro tipo di accumulatore e le placche positive (vedi fig. 62) sono ottenute di fusione dal piombo dolce e composte di numerose e finissime lamelle che permettono di aumentare al massimo la superficie. La materia attiva sopra la superficie di queste piastre viene formata per via elettrolitica. Le piastre negative sono del tipo a cassetta ed il piombo spugnoso, costituente la massa attiva, è fissato sotto forma di pastiche entro le griglie di un telaio di piombo (vedi figura 63), il quale è rinchiuso d'ambo le parti da un sottilissimo lamierino di piombo, finemente perforato (vedi figura 64).

Gli accumulatori *Planté* essendo molto robusti richiedono riparazioni o sostituzioni poco frequenti ed hanno il vantaggio di sopportare un elevato regime di carica, cioè possono essere ricaricati in un tempo minore degli altri tipi. Per la perfetta conservazione è necessario però che almeno una volta alla settimana

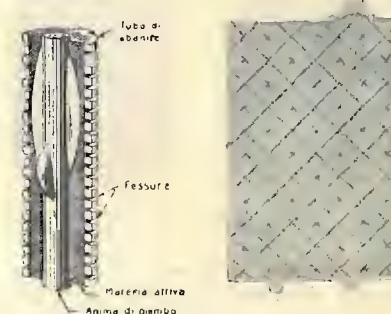


Fig. 65

venga effettuata una carica completa e regolare.

Gli accumulatori *Pa* denominati anche « iron-clad » hanno invece il vantaggio di avere una grande superficie attiva con minore volume. Desiderando avere una maggiore capacità ed una buona durata, avendo a disposizione un sufficiente tempo per la ricarica, questo tipo di accumulatore rappresenta l'ideale. Nella placca positiva (vedi fig. 65) la massa attiva non è prodotta col sistema elettrolitico ma è contenuta in tubetti di ebanite (vedi fig. 66), provvisti di fitte e sottilissime fessure incise in senso perpendicolare all'asse del tubetto, e riunite l'una a fianco all'altra, in modo da avere una piastra come mostra la fig. 67. Il robu-


sto filo di piombo, posto nell'interno dei tubetti ed immerso nella massa attiva, serve a regolare la corrente. I capi di questi fili sporgenti dai tubetti e saldati fra di loro, formano un telaio di solida compattezza. Le placche negative sono a



1283 Fig. 66 Fig. 67

griglia con massa riportata, come quella del tipo *Faure*.

I tipi *Faure* sono i più leggeri, i meno ingombranti ed anche i meno costosi. Sia le placche positive (vedi fig. 68) che le negative (vedi fig. 69) vengono costruite riportando la massa attiva su di una griglia di piombo duro (vedi figura 70). Questi tipi di accumulatori consentono una grande autonomia di servizio, la quale è all'incirca tripla di quella ottenibile con accumulatore a grande superficie, ma hanno lo svantaggio di una minore durata, e cioè il ricambio delle placche deve essere effettuato più frequentemente. Essi sono molto indicati per le batterie di alimentazione dei radio-ricevitori, illuminazione dei veicoli, dei treni, ecc. Essi sono specialmente indicati in tutti quei casi

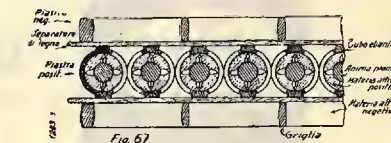

nei quali le scariche avvengono lentamente, ma non lentissime, e le ricariche si succedono abbastanza frequentemente.

Similarmente a quanto avviene in una pila Voltaica, quando l'accumulatore è carico, tra le due placche esiste una de-

ALT! Si cambiano apparecchi vecchi con nuovi
IABELLA DELLE VALVOLE AMERICANE

(SCHEMI, CARATTERISTICHE, ECC.): L. 5 (IN F.BOLL)
RADIO NOVITÀ CONTRO I DISTURBI (FRUSCHI, CREPITI, RONZI). TUTTI I PRINCIPALI
ARTICOLI - RIPARAZIONI ECONOMICHE, SOLLECITE, GARANTITE

Laboratorio Radioelettrico Rinaldi - Via d'Azeglio, 1 - Roma
(Stazione Termini, lato arrivi, Palazzo Istituto Massimo)

Fig. 70

(Continued)

(N. d. R.)

1 : 1.11

Fig. 147

365

passaggio tra un punto e l'altro di sintonia. Questo difetto può dipendere da molte cause, a seconda del tipo di ricevitore. Trattandosi di una superete-

latore e possibilmente con l'ausilio di uno strumento di uscita, se tali condensatori siano o no ben regolati. In mancanza di uno strumento di uscita,

sandosi sul suono ricevuto dall'altoparlante o dalla cuffia è imperfetto e preferibilmente da scartarsi.

Nei ricevitori moderni aventi uno o più stadi di A. F., che precedono il sistema modulatore-oscillatore, tale difetto può essere causato da accoppiamenti di circuiti di A. F., sovraccarico anodico di valvole, ecc., come nel caso di un ricevitore a stadi accordati di A. F. Gli accoppiamenti dei circuiti di M. F. che provocano auto-oscillazioni, si manifestano comunemente sotto forma di un fischio continuato, qualunque sia la posizione dei condensatori di sintonia.

E' necessario verificare accuratamente se tutti i condensatori di fuga applicati alle griglie-schermo, alle resistenze di smorzamento od ai catodi delle valvole di A. F. e la prima rivelatrice oscillatrice ed alle valvole di M. F. siano nella loro piena efficienza.

(Continued).

JAGO BOSSI

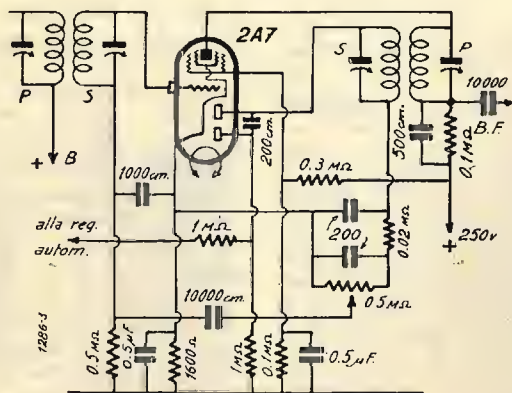


Fig. 149

rodina di vecchio tipo, come per esempio la Radiola RCA, esso può dipendere da cattiva regolazione dei condensatori di neutralizzazione delle alte o medie frequenze. In questo caso occorrerà verificare per mezzo dell'oscil-

si potrà usare un milliamperometro normale da 1 m.A. a fondo scala, oppure 5 m.A. a fondo scala a seconda del tipo del ricevitore, inserito sul circuito di placca della valvola seconda rivelatrice. Il sistema di regolazione ba-



Schemi industriali per radio-meccanici

Lambda 328-M

Il « *Lambda 328-M* » costruito dalla Ditta Ingg. Olivieri e Glisenti di Torino, è una supereterodina ad otto valvole per la ricezione delle onde medie. In essa vengono utilizzate: un pentodo 58 come amplificatore di A. F.; un pentodo 57 usato come silenziatore; un pentodo 58 amplificatore di M. F., un triodo 56 usato come diodo e come regolatore automatico di intensità; un pentodo 57 usato come silenziatore; un pentodo 57 amplificatore di B. F. ed un pentodo 59 come valvola di potenza finale, nonchè la solita raddrizzatrice 80. La fig. 1 rappresenta lo schema

elettrico del ricevitore. In esso sono segnati tutti i valori dei condensatori e delle resistenze, nonché le tensioni agli elettrodi delle valvole, misurate con un voltmetro a 1.000 Ohm per Volta.

Questo ricevitore è munito di indicatore visivo di sintonia con lampada speciale al neon.

Il regolatore manuale dell'intensità serve anche come regolatore quando l'apparecchio funziona da riproduttore fonografico, e quindi il diaframma elettrofonografico, che deve essere ad alta impedenza, non dovrà essere munito dell'ordinario potenziometro regolatore.

La fig. 2 rappresenta il ricevitore montato nel suo mobiletto.



Fig. 2.

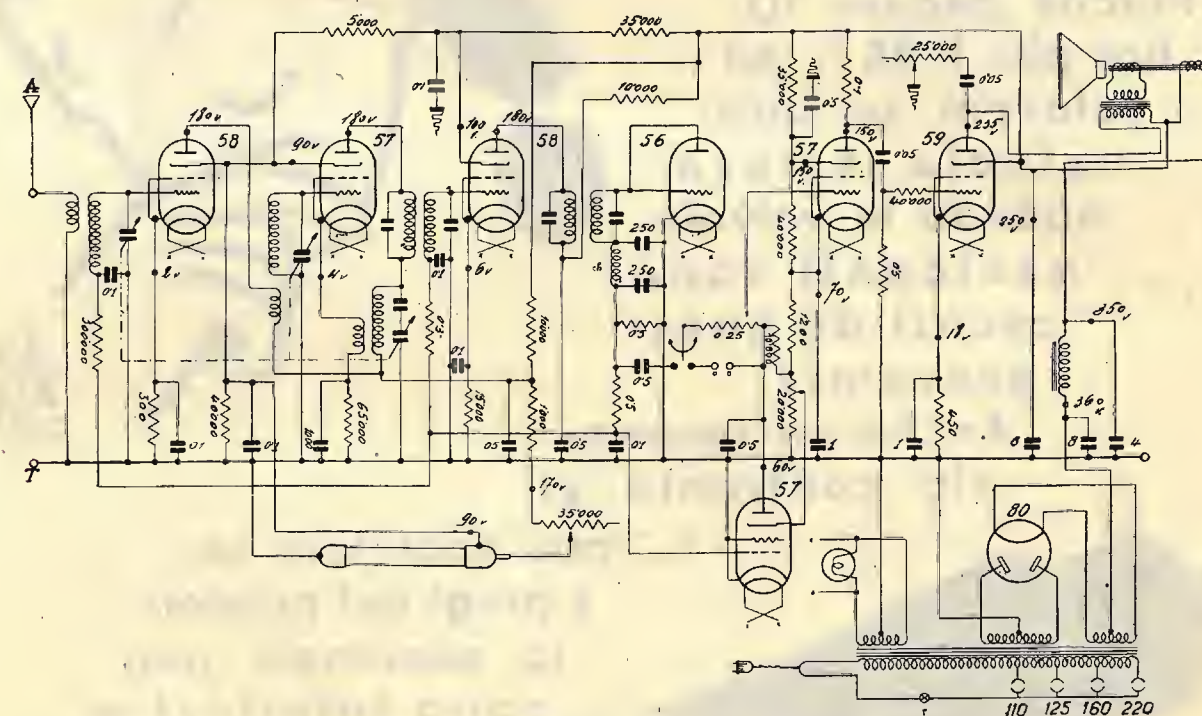


Fig. 1.

Esperimento di televisione fallito a Berlino

Il giornale *La Stampa* riferisce una gustosa scenetta avvenuta qualche giorno fa a Berlino. Il sig. Hadamovsky, direttore dell'Ente Radiofonico tedesco, aveva annunciato e stamburato che la Germania, anche nel campo della televisione, avesse superato ogni altro paese. Prometteva una prova sbalorditiva per i primi di maggio; ma poi veniva deciso di procedere ad uno esperimento alla presenza d'un centinaio d'invitati.

« Quello che sta per avvenire questa sera, disse l'annunciatore, fra pochi minuti, è quello che l'Inghilterra ha promesso di fare entro il prossimo autunno. La proiezione delle dimensioni di cm. 17 e mezzo per 22 e mezzo rappresentava lo stesso signor Hadamosky, che apriva e leggeva un telegramma ». A vero dire, scrive il corrispondente del giornale torinese, lo si è udito compiere tale lettura molto meglio di quan-

to lo si sia veduto, giacchè la proiezione è risultata piuttosto incerta, soprattutto perchè la immagine aveva tante e così frequenti vibrazioni quali soltanto si possono immaginare tornando con la mente alle macchine cinematografiche che trent'anni or sono, facevano abbacinare gli spettatori con pellicole usate e strausate.

L'insuccesso della seduta è stato evidente.

CONDENSATORI Elettrolitici - RESISTENZE Chimiche PER RADIO - TELEFONIA - INDUSTRIA
Microfarad - Via Privata Derganino, 18-20 - Telef. 97-077 - Milano

perche'...

Perchè pagare 10
lire più il 15% ad
valorem su ogni
valvola estera
quando le valvole
nazionali sono
esenti da questi
gravami?

Anche un somma-
rio confronto vi

può accertare che
i pregi del prodot-
to nazionale non
sono inferiori a
quelli del prodotto
estero.

Il primo ha anche
il vantaggio di
costar meno.

FIVRE

LA RADIOTRON ITALIANA

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A.

PIAZZA BERTARELLI, 4 - MILANO - TELEFONO 81-808 - TELEGRAMMI: IMPORTS



ATI
FLA
MILANO
50-521

Amplificatore da 4 e 12 Watt

Ci avviamo verso la Primavera e... ci vorrebbe un amplificatore... ed ecco che presentiamo oggi qualche cosa di nuovo. Molti schemi di amplificatori sono apparsi

di, allo scopo di assicurarsi una sufficiente tensione per eccitare pienamente le finali che quasi sempre sono in push-pull.

Noi invece abbiamo realizzato

ne, con enorme vantaggio circa la qualità di riproduzione.

In fig. 1 vediamo lo schema di un amplificatore da 4 Watt, indicato per piccoli ambienti.

Vogliamo ora rifare il calcolo per vedere le condizioni di lavoro delle due finali.

Un buon pick-up moderno ad alta impedenza (1000-3000 Ohm), dà generalmente 0,5 Volta di tensione base, con tensione di punta che alle volte raggiunge anche i 5 Volta. Questi 0,5 Volta applicati nel primario del primo trasformatore di B.F., vengono trasformati in:

$$0,5 \times 5 = 2,5 \text{ Volta,}$$

che sono presenti sulla griglia della 56. Questa valvola amplifica con un coefficiente di 14 circa, quindi:

$$2,5 \times 14 = 35 \text{ Volta.}$$

Avremo dunque 35 Volta di tensione sul primario del trasformatore d'entrata del push-pull, che sceglieremo di rapporto 1/3. Al secondario di questo trasformatore avremo una tensione di:

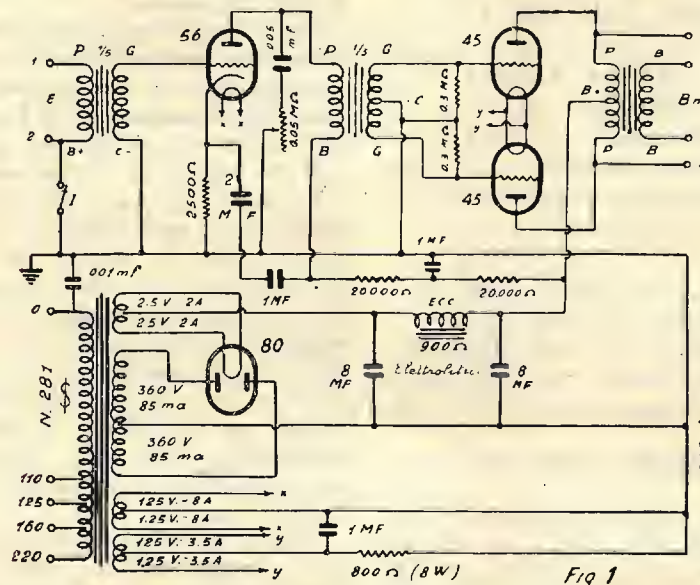


Fig. 1

in questi ultimi tempi: tutti buoni, di facile costruzione, ma di rendimento più o meno discutibile specialmente dal lato della riproduzione. Lo schema che presentiamo oggi ai lettori de l'« antenna » è frutto di studi e di lunghe esperienze.

Un primo stadio di bassa frequenza, un secondo stadio eccitatore di due valvole in opposizione, dà quasi sempre luogo a distorsione, dovute sia a sovraccarico delle finali, sia alla grande difficoltà di realizzare una bassa frequenza perfetta con più stadi.

Una valvola finale, perchè possa sviluppare tutta la sua potenza (Watt di uscita), bisogna alla sua griglia venga applicato un segnale di tensione uguale a quella richiesta dalla valvola per la sua polarizzazione di griglia.

La 45, per esempio, che richiede 50 Volta negativi, perchè possa lavorare in pieno, bisogna applicare alla sua griglia un segnale avente una differenza di potenziale di 50 Volta circa. La 50, che è per grandi amplificatori, richiede ben 85 Volta: Ecco perchè quasi tutti gli amplificatori aventi simili valvole, possiedono più sta-

due schemi, aventi entrambi una sola valvola eccitatrice, e, mediante opportuni accorgimenti,

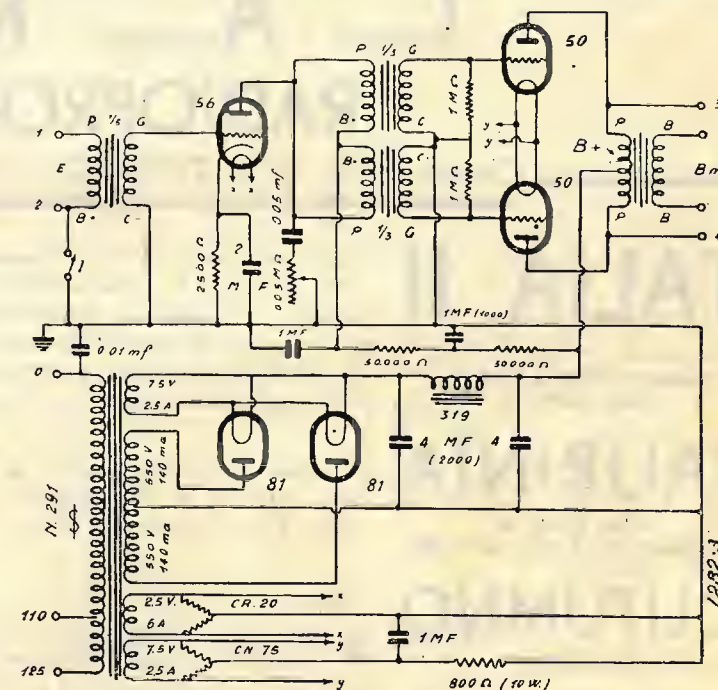


Fig. 2

siamo riusciti a far lavorare le finali nella forma più conveniente, senza dover ricorrere ad un secondo stadio di preamplificazione.

$35 \times 3 = 105$ Volta, che divisi nelle griglie delle finali sono Volta 52,5 per ciascuna: pienamente sufficienti per le 45.

Non ci dilungheremo molto nei dettagli essendo il circuito semplice.

La polarizzazione è automatica e consiste nel render positivo il catodo, anziché polarizzare negativamente la griglia: il risultato è identico. La resistenza catodica è di 800 Ohm ad alto carico. E' bene usare due resistenze da 1600 Ohm in parallelo da 4 Watt ciascuna: avremo così 8 Watt e 800 Ohm.

Il primario del trasformatore pick-up viene messo a terra mediante un interruttore I per la posizione di fono. Inserendo le boccole 1 e 2 nel circuito di placca della rivelatrice di qualsiasi ricevitore radio, e tenendo aperto I, veniamo ad ottenere una potente amplificazione radiofonica. Anche un piccolo monovalvolare è sufficiente per eccitare la 56: basta inserire 1 e 2 al posto della cuffia.

L'altoparlante che abbiamo usato è il W. 12 della Geloso con 900 Ohm di campo.

L'eccitazione funge da impedenza di filtro e il trasformatore d'entrata è per push-pull di 45 (1 P.P. 45).

MATERIALE OCCORRENTE

- 1 trasformatore rapp. 1/5 o 1/7
- 1 trasformatore 1/3 di entrata per push pull
- 1 trasform. d'alimentaz. n. 281
- 1 resist. 800 Ohm 8 Watt
- 2 » 20.000 Ohm 2 W.
- 2 » 0,3 Megaohm 1/2 W.
- 1 » 2.500 Ohm »
- 1 c. blocco 2 μ F. (500 V.)
- 3 » 1 » »
- 1 » 0,01 » (1500 V.)
- 1 » 0,05 » »
- 2 c. elettr. 8 » (525 V.)
- 1 interruttore rotativo
- 1 potenziometro 50.000 Ohm.
- 3 portavalvole a 4 contatti
- 1 » 5 »
- 1 altoparlante dinamico W. 12 — 900 Ohm — 2 P.P. 45
- Valvole = 56 — due 45 — 80

di buona marca. Noi nelle nostre prove abbiamo usate le Sylvania.

MESSA A PUNTO

Circa la messa a punto c'è ben poco da dire. Chi è in possesso d'un voltmetro 1000 Ohm per Volta, può controllare le tensioni fra

catodo e placca di ciascuna valvola

	placca	catodo
56	200	3
2 x 45	300	50
80	380	—

Per completare l'amplificatore abbiamo applicato un regolatore di tono formato da un condens. da 0,05 μ F. e da un potenziometro da 0,05 Megaohm.

L'unica avvertenza per ottenere il massimo rendimento e la massima purezza è di scegliere due ottimi trasformatori di B.F., specie quello di entrata del push-pull che è bene sia di gran marca.

Volendo aggiungere un secondo altoparlante, anche magnetico, basta derivarlo fra le placche delle 45, cioè in 3 e 4. Se si trattasse di un dinamico, occorre che sia munito di trasformatore per pentodo e va sempre inserito in 3 e 4. Però un solo W. 12, che può lavorare con 12 Watt di energia modulata, è più che sufficiente per l'amplificatore che non da più 5 Watt massimi.

Ed ora niente altro che augurare un ottimo esito ai nostri fedeli lettori ed appassionati costruttori.

AMPLIFICATORE DA 12 Watt

In fig. 2 vediamo lo schema elettrico dell'amplificatore da 12 Watt per grandi audizioni all'aperto, con caratteristiche simili a quello da 4 Watt descritto nel numero precedente.

L'alimentazione è molto potente. Essa consta di un trasformatore n. 291 da 140 W. e da due radrizzatrici tipo 81. L'impedenza è calcolata per grandi intensità ed ha 250 Ohm; essa, unitamente ai due condensatori da 4 μ F. isolati a 2000 Volta, serve a filtrare la corrente continua uscente dall'alimentatore.

Anche qui la polarizzazione è automatica: gli 85 Volta necessari per la polarizzazione delle due 50, sono dati dalle resist. di 800 Ohm, che deve sopportare un alto carico (circa 10 Watt), si avvolgerà due metri di filo Orion da 400 Ohm per metro attorno a una candele refrattaria: due fasce metalliche fisseranno i capi.

L'amplificatore è in tutto eguale a quello precedente, con la differenza che abbiamo usato due trasformatori di bassa frequenza per accoppiare l'eccitatrice con le due 50, anziché uno solo. Questo sistema parrà strano, ma in esperimenti da noi fatti, esso ha dimostrato di essere l'unico per aumentare il segnale, altrimenti insufficiente per alimentare le due 50.

Le entrate dei primari (B +) sono collegate assieme e alla tensione anodica; le uscite (P) sono pure assieme e alla placca della 56.


L'entrata dei secondari (— C) entrambi assieme e a massa, e l'uscita (G) di uno, alla griglia di una 50, e l'altra uscita (G) alla griglia dell'altra 50.

Avremo così realizzato un trasformatore ad elevato rapporto. Infatti i 35 Volta presenti al primario (v. num. prec.), saranno trasformati in 200 Volta circa, pienamente sufficiente per le due 50.

Noi abbiamo usato anche per questo amplificatore un solo dina-

mico, cioè il W. 12 della Geloso, con trasformatore per push-pull di 45 e campo a 7500 Ohm.

Siamo quindi stati costretti a montare un alimentatore per eccitare il campo del dinamico. Lo schema è in fig. 3. Un trasformatore, una valvola 80 e un condensatore elettrolitico da 8 μ F., formano il complesso di questo apparecchio che può fornire 300 Volta di corrente continua. Nei morsetti 1 e 2 si collegheranno i capi dell'eccitazione. Il cono del dinamico è di materiale spesso (carta-tela rugosa), allo scopo di essere rigido, tale che, durante il funzionamento, non abbia a subi-

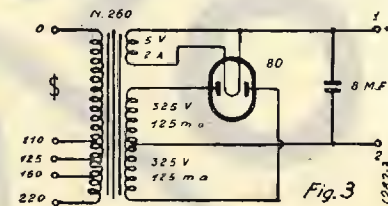

re deformazioni dato i forti impulsi. Un solo altoparlante ha dato risultati insperati.

Al W 12 si può sostituire qualsiasi altro dinamico perché possa sopportare una energia modulata da 10-12 Watt. Volendo usare due dinamici, il secondo dovrà essere munito di trasformatore per pentodo e va inserito in 3 e 4. L'eccitazione avverrà in parallelo al primo, cioè in 1 e 2.

MATERIALE OCCORRENTE

- 1 trasformatore B.F. rapporto 1/5
- 2 » » » 1/3
- 1 » alimentazione n. 291
- 1 dinamico W. 12 — 7500 Ohm — 2 P.P. 45
- 1 impedenza n. 319
- 1 interruttore rotativo
- 1 potenziometro 50.000 Ohm
- 1 resist. 800 Ohm 10 W. (autosc.)
- 1 » 30.000 » 2 »
- 1 » 50.000 » »
- 1 » 2.500 » 1/2 W.
- 2 » 1 Megaohm »
- 1 » C R 20
- 1 » C N 75

- 1 condensat. 2 μ F. (500 V.)
- 1 » 1 » (1000 V.)
- 2 » 1 » (500 V.)
- 2 » 4 » (2000 V.)
- 1 » 0,01 » (1500 V.)
- 1 » 0,05 » (» V.)

Valvole 56 — due 50 — due 81

Qualsiasi marca va bene. Noi nelle nostre prove abbiamo usato le Sylvania.

INSTALLAZIONE

Anche qui diremo che i risultati sono in rapporto alla qualità del materiale usato. I trasformatori di B.F. dovranno essere di eccellente marca. Fare attenzione circa le entrate e le uscite degli avvolgimenti. Chi fosse in possesso di un voltmetro 1000 Ohm per Volta, può controllare le tensioni:

56	220	3
2 x 50	450	90
2 x 81	550	—

Abbiamo montato il regolatore di tono che può essere utile. L'altoparlante o gli altoparlanti verranno montati in un pannello di legno speso di dimensioni le più ampie possibili, fino a 1 m.²

Circa il collegamento dell'altoparlante all'amplificatore noi abbiamo proceduto come segue: abbiamo levato il trasformatore dal dinamico e lo abbiamo montato sullo chassis. Quindi al dinamico abbiamo mandato solo due fili di grossa sezione per la bobina mobile, provenienti dal secondario del trasformatore, il che ha semplificato molto l'installazione. In fine diremo che se esistesse un po' di ronzio di modulazione della rete, questa scomparirà mettendo lo chassis regolarmente a terra, quantunque il condensatore da 0,01 la sostituisca abbastanza bene.

Ci sembra di essere stati chiari ed espliciti, e, con la speranza che il nostro lavoro possa essere sperimentato dai nostri appassionati e fedeli lettori, auguriamo a tutti una ottima riuscita.

GIUSEPPE ROMANO

I Industria A Apparecchi R Radiofonici

RADIOPRON

Corso Ciriè 10 - TORINO - Telef. 22-110

TALIA II

Mod. 410 P. e 410 P. F.
Supereterodina a 5 valvole
per onde medie e corte

TAURINIA

Mod. S. 300 M.
Supereterod. a 3 valv. per o. m.

CLITUMNO

Mod. 210 P.

Ricevitore a cambiamento di frequenza ♦ Valvole: 2A7 (pentagriglia) - 58 2A6 - 2A5 - 80 ♦ Onde corte dai 20 ai 53 metri ♦ Altoparlante elettrodinamico - Scala parlante - Controllo automatico di volume ♦ Sensibilità e selettività massime ♦ Mobile di pregevole fattura, adattabile in qualsiasi ambiente ♦ 410 P. (tipo Midget) ♦ 410 P.F. radiofonografo corredato di motore elettrico, riproduttore fonografico di alta impedenza.

Ricevitore a 6 circuiti accordati ♦ Valvole: 6A7 - 6F7 - 12A7 ♦ Altoparlante elettrodinamico ♦ Scala parlante con gradazione in metri e chilocicli a due colori ♦ Alta selettività ♦ Due soli comandi.

Ricevitore a 3 valvole (57 - 2A5 - 80) di dimensioni ridottissime ♦ Ottimo funzionamento - Scala parlante - Attacco per pick-up ♦ Circuito filtro sull'aereo ♦ Tre diverse prese per l'antenna.

Ogni apparecchio è corredato da un CERTIFICATO DI GARANZIA [valv. escl.] valido SEI MESI

In vendita presso i più quotati Rivenditori d'Italia

SOLO MATERIALE DI CLASSE

MATERIALE
AEROVOX - CEAR
CENTRALAB
LAMBDA - LESA
- SSR - GELOSO

A. MIGNANI-Roma

VIA CERNAIA 19 - Ministero delle Finanze
La più antica Ditta Radio della Capitale, fondata nel 1925
Il più completo assortimento in minuterie e resistenze

INTERPELLATECI

Cambi - Riparazioni
Verifiche
Trasformazioni
di apparecchi



MILANO
VIA V. PISANI 10
TELEFONO 64-467


ILCEA ORION



CONDENSATORI Elettrolitici

a bassa, media ed alta tensione

CONDENSATORI A CARTA di qualunque tipo

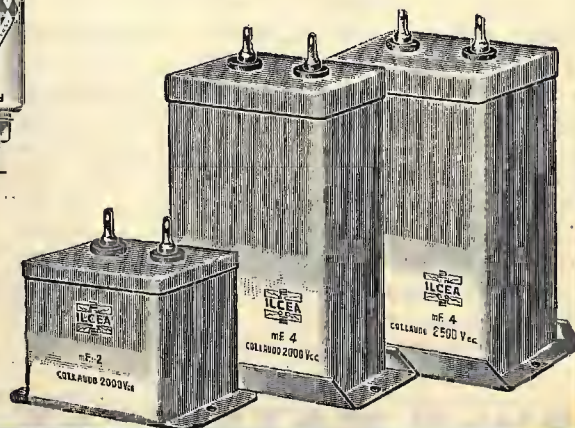

Potenzimetri - Reostati - Cordoncino di resistenza originale ORION
Regolatori di tensione - Resistenze fisse ecc. ecc.

Rassegna delle riviste straniere

RADIO NEWS

Febbraio 1935

TRASFORMATORI DI M. F. CON ACCOPPIAMENTO VARIABILE. — Lo studio dei trasformatori di M. F. prosegue alacremente, onde rimediare agli inconvenienti, che con l'introduzione delle nuove valvole ad alto coefficiente di amplificazione, vengono sempre più manifestandosi. Nonostante i buoni risultati ottenuti con trasformatori a nucleo di ferro speciale (ferrocort, ferrosite, ecc.) il trasformatore così detto a *nucleo di aria*, rimane tuttora di uso generale. Alcune Case americane hanno già rimediato al grave inconveniente dei piccoli condensatori semivariabili a mica per la sintonia degli avvolgimenti, sostituendoli con condensatori ad aria, i quali non hanno lo svantaggio di variare di capacità, sia per l'umidità che per le variazioni di temperatura, vibrazioni ecc., ma con questo non abbiamo ancora raggiunto la perfezione.

Oggigiorno si richiede dai trasformatori di M. F., oltre un ottimo rendimento e grande selettività, anche una alta fedeltà. Il problema è assai scabroso, perchè ordinariamente la fedeltà di amplificazione non va d'accordo con la grande selettività, poichè usando un forte numero di circuiti acutamente sintonizzati, come avviene in molte moderne supereterodine, non è raro che le bande laterali vengano tagliate fuori in modo abbastanza sensibile.

Il pubblico, che ogni giorno va sempre più raffinandosi nel gusto, richiede apparecchi con ottima fedeltà di riproduzione e contemporaneamente una buona selettività, onde impedire le interferenze del sempre crescente numero di stazioni emittitrici. Vari studi sono stati fatti e diverse soluzioni sono state trovate, ma nella maggior parte molto parziali, all'infuori di quella trovata dalla *Hammarlung Company*, che se non risolve totalmente il problema dal lato teorico, presenta un ottimo vantaggio dal lato pratico. La Fig. 1 rappresenta la vista dell'interno di uno di questi nuovi trasformatori, i quali consistono in due distinti avvolgimenti (primario L1 e secondario L2) entrambi sintonizzati da un condensatore ad aria da 100 μ F, i quali possono essere allontanati od avvicinati fra loro mediante un pernio a vite senza fine. La distanza tra gli avvolgimenti primario e secondario può essere regolata in modo perfetto da un minimo di circa 10 mm. ad un massimo di poco più di 25 mm. Regolando questa distanza al massimo, si può ottenere una fortissi-

ma selettività, mentre regolando verso il minimo, è possibile avere un alto grado di fedeltà. Portando il pernio di regolazione sul pannello frontale del ricevitore è possibile regolare l'accoppiamento di questi avvolgimenti durante la ricezione, sino al punto desiderato ed in relazione alle particolari condizioni di ricezione. E' logico che se i trasformatori di un ricevitore sono diversi, è necessario sistemare tale regolazione in tandem, in modo da avere un'unica manovra.

La Fig. 2 mostra invece le caratteristiche di selettività di uno di questi trasformatori, secondo le differenti distanze tra l'avvolgimento primario e

l'avvolgimento secondario, partendo dalla «A» rappresentante una spaziatura di 1 1/4 di pollice (31,7 mm.) per arrivare alla curva «F» rappresentante una spaziatura di 7/16 di pollice (11,1 millimetri). Le curve intermedie sono: «B» 11/16 (17,46 mm.), «C» 5/8 (15,87 mm.), «D» 9/16 (14,28 mm.), ed «E» 1/2 (12,7 mm.). Analizzando queste curve, occorre tenere presente che ciò rappresenta la misura di un solo trasformatore. Normalmente 2, 3, oppure 4 di questi trasformatori vengono usati in un amplificatore di M. F. e perciò la selettività totale dell'intero amplificatore viene ad essere molto maggiore di quella indicata dalle

...

Una voce misteriosa

La radio ha già in sé qualche cosa di favoloso; ma con l'applicazione di questo speciale ricevitore incassato

le, L'altoparlante è dissimulato da una grata di metallo, aggraziata da un gustoso lavoro di traforo. Sotto ad



nel muro, essa potrà recare nella casa moderna un nuovo elemento di fascino: la musica e le voci delle trasmissioni si diffonderanno nell'ambiente come da una sorgente invisibi-

essa si trovano le manopole, che possono essere scambiate per usuali interruttori della corrente elettrica. Chi, fra i nostri lettori, vorrà provare questa graziosa applicazione?

curve della Fig. 2. Nelle predette curve non viene tenuto conto della variazione di amplificazione, variando il

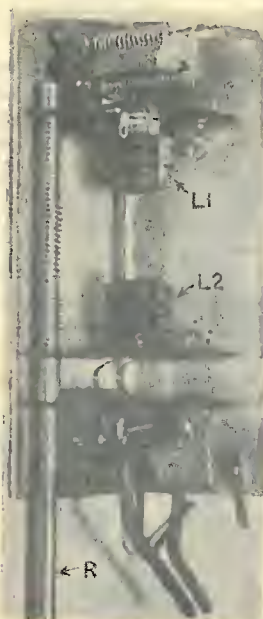


Fig. 1.

grado di accoppiamento. Misurazioni accurate hanno dimostrato che tali tipi di trasformatori, usando una valvola 58

o similare, permettono di ottenere approssimativamente un'amplificazione da un minimo di 100 per ogni stadio ad un massimo di 180.

Riferendoci alle curve della Fig. 2, noi vediamo che man mano l'accoppiamento viene aumentato le curve acquistano un aspetto di doppia gibbosità. In ogni singolo trasformatore la profondità dell'insenatura non ha una grande importanza, ma quando si hanno diversi trasformatori funzionanti nello stesso amplificatore, questa doppia gibbosità diventa nociva, se non viene preso un rimedio efficace, il quale d'altra parte risulta abbastanza semplice, quando vengono usati dei trasformatori sul tipo di quelli presentemente esaminati. Anziché mettere in tandem i perni di regolazione dell'accoppiamento di tutti i trasformatori di un amplificatore di M. F., uno o due di questi possono essere mantenuti ad una regolazione fissa, e perciò quando gli altri trasformatori vengono regolati per ottenere una caratteristica per esempio come quella della curva « F », i trasformatori mantenuti fissi possono venire regolati secondo la curva « A » o « B » col risultato di ottenere un'eccellente approssimazione di appiattimento in basso della curva tra 18 e 16 Kc. in ampiezza. In tale modo possiamo ottene-

re un'acuta selettività data dai trasformatori a distanza fissa ed un'ottima compensazione della fedeltà ottenuta per mezzo degli accoppiamenti variabili.

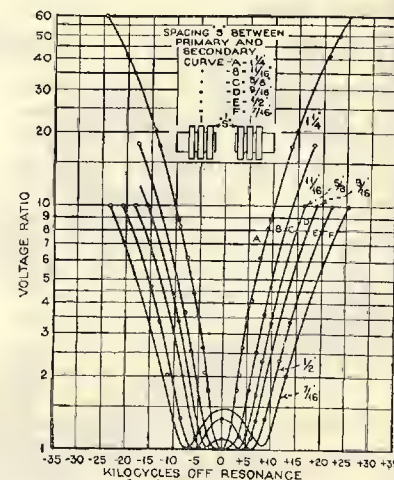


Fig. 2.



Le bobine costituenti il complesso primario e quelle del complesso secondario, sono fissate su delle piastrelle di bachelite, mentre una terza piastrina di bachelite serve per fissare i due conduttori flessibili di bronzo fosforoso

collegati con gli estremi dell'avvolgimento mobile.

RADIO WORLD
9 marzo 1935

L'EFFICIENZA DI UNA BOBINA È ESPRESSA DAL RAPPORTO TRA LA RESISTENZA E LA INDUTTANZA. — Il problema che appassiona oggi è quello della selettività, cioè la realizzazione di quel sistema che ci permette di ricevere una stazione senza che essa sia interferita da un'altra. Questo procedimento così detto di sintonia è conosciuto dai tecnici sotto il nome di *risonanza*. Tutti sapranno che un circuito di risonanza è costituito dalla combinazione di una capacità con una induttanza, sia in serie od in parallelo fra loro. Quando soltanto una pura capacità od una pura induttanza sono connesse in serie, cioè quando non si ha alcuna resistenza nel circuito, si avrà che ad una particolare frequenza di risonanza col circuito, verrà prodotta nel circuito stesso una corrente avente la massima intensità, o per meglio dire una grande intensità di valore infinito. Praticamente però non è assolutamente possibile concepire un circuito senza resistenza, cioè composto di capacità e di induttanza pure, poiché questa considerazione della corrente infinita è puramente teorica. Praticamente parlando la corrente acquista un valore massimo alla frequenza di risonanza. Quando l'induttanza e la capacità vengono connesse in parallelo fra loro, la situazione è rovesciata, e cioè la frequenza di risonanza indurrà un minimo di corrente nel circuito esterno. Quando una corrente alternata composta di diverse frequenze viene introdotta in un tale circuito, sia della combinazione in serie od in parallelo, noi avremo una distinzione di una frequenza risonante nei riguardi di un'altra. Il circuito in serie favorirà la frequenza risonante, mentre il circuito in parallelo si opporrà alla frequenza risonante. In pratica nei circuiti radio si hanno le combinazioni tra la serie ed il parallelo. Siccome questi sistemi hanno un certo valore di resistenza, la quale tende a diminuire il rendimento cioè la selettività e la intensità della corrente, noi dobbiamo cercare di trovare la condizione migliore con la quale questa resistenza abbia il valore più piccolo possibile. Considerando questo problema, limiteremo la nostra attenzione soltanto alle induttanze, poiché la resistenza di una capacità rappresentata dalle sue perdite, in un buon condensatore è praticamente trascurabile.

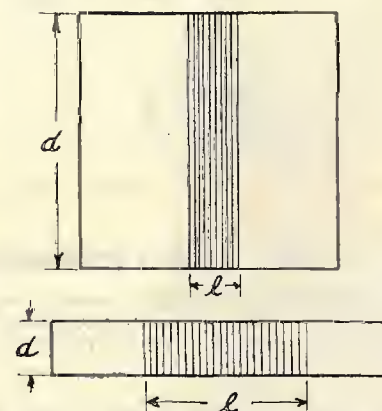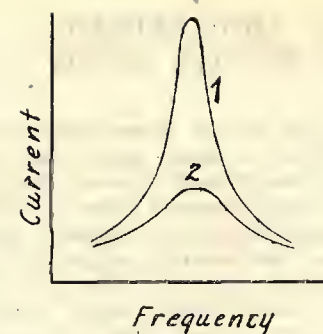Se noi tracciamo la curva dei valori della corrente attraversante un circuito in serie di una capacità e di una induttanza, in funzione delle variazioni della frequenza, noi avremo una curva simile alla « 1 » della fig. 3. Se una



resistenza viene messa in serie in questo circuito equivalente alla sostituzione della bobina di induttanza con un'altra avente una maggiore resistenza e

cessario soltanto che la percentuale sia la stessa. I punti di limitazione più convenienti si hanno quando da entrambi i lati si ha un massimo del 70 per cento. L'analisi matematica di queste condizioni ci dimostra che l'acutezza della risonanza di un tale circuito dipende essenzialmente dal rapporto di R/L . L'applicazione di questo principio alla costruzione di una bobina di induttanza ha introdotto il coefficiente « Q », il valore della quale ci rappresenta la efficienza della bobina. « Q » è matematicamente uguale alla quantità $\omega L/R$.

Il « Q » di una bobina può essere perciò definito come il rapporto tra la reattanza della bobina e la sua resistenza, e poiché la percentuale della differenza di frequenza di un circuito risonante è inversamente proporzionale al valore di « Q », questa misura rappresenta una caratteristica di una certa importanza. Lo studio di questa funzione ci dice che tanto maggiore è « Q » quanto migliore sarà la caratteristica della selettività, ma per avere un maggiore valore di « Q » è necessario che la resistenza della bobina sia più piccola possibile. La seguente tabella riferendosi ad una induttanza di 100 μH , darà un'idea dell'importanza delle dimensioni dell'avvolgimento nei riguardi della resistenza.

Num. di spire	Diam. del filo in mm.	Diam. della bobina in mm.	Lungh. dell'avvolg. in mm.	Resist. bobina
70	0,25	25,4	19,37	1,925
35	0,25	50,8	9,75	1,925
25	0,25	76,2	6,9	2,07
100	0,51	25,4	53,25	0,685
43	0,51	50,8	22,87	0,59
29	0,51	76,2	15,4	0,595
180	1,02	25,4	187,5	0,307
58	1,02	50,8	60,5	0,1975
36	1,02	76,2	37,5	0,184
330	1,62	25,4	550	0,222
80	1,62	50,8	126,56	0,108
45	1,62	76,2	75	0,091

la medesima induttanza, oppure sostituendo il condensatore con un altro avente la stessa capacità, ma una maggiore perdita, si potrà ottenere una curva simile a quella « 2 » della stessa figura. Lo studio di queste curve ci dice che la prima rappresenta una condizione di maggiore selettività della seconda, mentre il valore della corrente alla stessa frequenza è maggiore nel primo che nel secondo caso. Diciamo quindi che nel primo caso il circuito ha più selettività che nel secondo.

Per specificare il grado di selettività di un tale circuito, si usa calcolare la ampiezza della banda di frequenza, entro la quale la corrente sorpassa una certa percentuale del massimo alla risonanza. Questa percentuale può essere assunta arbitrariamente, poiché nell'esame di ciascuna delle due curve è ne-

Il filo usato per queste prove è con isolamento a smalto. Noi sappiamo che l'induttanza di una bobina è determinata dal numero delle sue spire, dal diametro del filo (nonché dall'isolamento di questo), dalla lunghezza dell'avvolgimento ed altri fattori che non entrano affatto in questa discussione. Dalla suddetta tabella risulta in modo lampante che la resistenza della bobina è minima quando la lunghezza dell'avvolgimento è all'incirca uguale al diametro delle spire dell'avvolgimento stesso e che fra due bobine rispondenti a questo requisito, la resistenza è inferiore quando il diametro del filo (e conseguentemente il diametro della bobina) è maggiore. Dalla tabella suddetta notiamo come una bobina da 100 μH può essere ottenuta con 330 spire di filo smaltato da 1,62 mm., avvolte su

SUONERIA "VICTORIA."

(BREVETTATA)



Non produce disturbi agli apparecchi radio
Si allaccia direttamente alla linea senza trasformatore pur tuttavia il pulsante funziona a bassa tensione - Facile applicazione
Modico prezzo

Chiedetela a tutti i rivenditori di articoli elettrici e radio

C. & E. BEZZI

TELEFONO 292-447 MILANO VIA POGGI, 14

TRASFORMATORI DI QUALSIASI TIPO PER RADIO - IMPEDENZE
MOTORINI RADIOFONOGRFO - CONVERTITORI PER
RADIO, CINE SONORO - CARICA ACCUMULATORI

di un tubo da 25,4 mm. ed avente una lunghezza di avvolgimento di 55 cm., come da 25 spire di filo smaltato da 0,25 avvolte su di un tubo da 76,2 mm. ed avente una lunghezza di avvolgimento di 6,9 mm., con la differenza che la prima ha una resistenza quasi dieci volte minore della seconda. Analizzando ulteriormente la tabella si vede che usando 45 spire di filo smaltato da 1,62 su di un tubo da 76,2 mm. con una lunghezza di avvolgimento di 75 mm. si ha una sola resistenza di 0,091 Ohm.

Questo studio servirà per dare una idea di come debbono essere scelti i diametri di filo da avvolgimenti e del tubo sul quale questi debbono essere fatti per il migliore rendimento di una bobina.

LIETO EVENTO IN CASA DUCATI

La casa del cav. Bruno Ducati è stata allietata, in questi giorni, dalla nascita d'una graziosa bambina, alla quale è stato imposto il nome di Lidia. All'amico Ducati, il cui nome è onore e vanto dell'industria radiofonica nazionale, ed alla signora Elisa, sua gentile consorte, i nostri cordiali saluti. Alla piccola Lidia, gli auguri migliori.



CONTRO I DISTURBI

La radio tedesca avverte che fra breve tempo sarà reso di pubblica ragione il testo della nuova ordinanza per combattere i radioparassiti. Le trattative, condotte da una speciale commissione all'uopo nominata, hanno dimostrato che è facile un accordo tra i grandi enti interessati. Il nuovo ordinamento rileva, fra l'altro, che la radio è un elemento di pubblica utilità e che il dovere sociale di ciascuno è quindi quello di astenersi dal provocare perturbazioni radiofoniche. Invece di procedimenti lunghi e fastidiosi, il nuovo regolamento stabilirà una procedura rapida per la soppressione di tutti i generatori di disturbi.

I quesiti del radioriparatore

LE VALVOLE

Il primo e più importante problema da risolvere che si presenta al riparatore quando esso si trovi davanti ad un apparecchio da rivedere o riparare è indubbiamente quello di stabilire le condizioni delle valvole. Effettuato questo controllo, il più delle volte il guasto o l'anomalia del ricevitore sono diagnosticati sicuramente e la riparazione si riduce alla sostituzione di qualche valvola difettosa col vantaggio di una grande facilità di operazione, d'un minimo spreco di tempo e d'una spesa conseguentemente minore. Nel caso invece che le valvole siano in buone condizioni, la certezza del loro regolare funzionamento dà affidamento per la ricerca sistematica e regolare del difetto od anomalia del ricevitore, per mezzo d'un analizzatore selettivo.

Una prova rapida, razionale e nel frattempo sicura delle valvole non è una cosa semplice né facile, specialmente se si considerano le molteplici varietà di tipi che esistono in Europa e specialmente in America. Sulla base di queste considerazioni una grande casa americana di strumenti di misura ha creato e messo in commercio un tipo di provavalvole che indubbiamente risolve in modo completo e sicuro il problema del controllo delle valvole.

Tale apparecchio (fig. 1) porta sul pannello una serie di 14 zoccoli, di cui due sono di riserva per la prova di eventuali future valvole e due servono per la prova

dei corto circuiti interni fra gli elettrodi. Le tensioni per la prova e l'accensione sono fornite da un trasformatore con 9 tensioni diverse sul secondario ad 1 Volta

sullo speciale strumento per mezzo di un commutatore a scatto (fig. 2), l'isolamento del catodo viene provato azionando un interruttore a posizione instabile e



Fig. 1.

a 25 Volta selezionabili per mezzo di apposito commutatore. La tensione primaria d'entrata viene regolata al giusto valore per mezzo d'un potenziometro inserito su metà avvolgimento e che permette di effettuare una regolazione continua ed abbastanza vasta della tensione stessa.

La lettura di controllo della tensione della rete viene effettua-

la prova della seconda placca nelle valvole rettificatrici doppie viene eseguita per mezzo d'un altro commutatore a posizione instabile. Il funzionamento è semplicissimo: una tabella, unita a ciascun apparecchio, indica per ogni tipo di valvola la posizione del commutatore del filamento, del potenziometro selettore e dello zoccolo da adattare.

Radioamatori... nel vostro interesse Attenzione!

I prezzi delle nostre scatole di montaggio, sono complete in tutto, come da distinte pubblicate sulla rivista, e corrispondono NEL MODO PIU' ASSOLUTO al materiale adoperato per il MONTAGGIO SPERIMENTALE

ATTENZIONE...!

La nostra ditta per facilitare i nuovi radioamatori pratica i prezzi più bassi possibili anche sui singoli pezzi e non solamente il prezzo basso per l'acquisto della scatola completa. Diamo quindi materiale di alta classe al prezzo di quello comune, e ci esprimiamo con la marca e non con il tipo

Scatola di montaggio S.E. 106

descritta sul N. 7 del 1/4/35; apparecchio a 4 valvole descritto per Voi dall'Egr. Signor L. LORENZINI

NOVITÀ... NOVITÀ...! una valvola octodo come schermata e pentodo americano 2A5 come finale. 3 watt di uscita con trasformatore per tutte le tensioni e manopola illuminata a scala parlante, che Vi permette di individuare tutte le stazioni. Eccovi una precisa offerta:

Il tutto dato franco d'imballaggio, nel Regno e Colonie

L. 190.- solo materiale senza le valvole ed il dinamico
L. 338.- solo mater. senza il dinamico ma con le valvole

L. 242.- solo mater. senza le valvole ma con il dinamico
L. 400.- tutto: materiale valvole ed il dinamico

Elenco del materiale della scatola:

1 cond. var. doppio 2x400 mmf. (SSR. Ducati) L. 28,-
1 manop. e demoltiplica per detto c. scala parlante (J. Geloso) " 9,70
1 lampad. per illuminaz. del quadrante " 0,90
1 potenz. da 500.000 ohms con interruttore (J. Geloso) " 6,20
1 potenz. da 500.000 ohms senza interut. " 5,20
2 trasf. di M.F. tarati a 350 Kc. (J. Geloso) " 23,-
1 condens. semivariable da 300 mmf. " 2,90
1 condens. fisso da 100 cm. " 0,80
1 condens. fisso da 250 cm. " 0,80
3 condens. fissi da 200 cm. " 2,40
1 cond. fisso da 350 cm. (Microfarad antindut.) " 1,20
1 condens. fisso da 500 cm. " 0,80
3 condens. fissi da 10000 cm. " 4,20
1 condens. fisso da 20000 cm. " 1,60
1 condens. fisso da 50000 cm. " 2,10
4 condens. fissi da 0,5 mf. (Microfarad) " 14,-
3 cond. elettrolit. da 8 mf. (SSR. Ducati) " 3,40
3 bottini di comando, potenz. e manopola demoltiplica " 2,40
1 resistenza flessibile da 250 ohms " 0,85
1 resistenza flessibile da 500 ohms " 0,85
1 resistenza flessibile da 2000 ohms " 0,85
1 resist. da 0,02 megahoms 1 watt " 0,85
3 resist. da 0,05 megahoms 1 watt " 2,55
2 resist. da 0,1 megahoms 1 watt " 1,70
2 resist. da 0,5 megahoms 1 watt " 1,70

2 resist. da 1 megahoms 1 watt L. 1,70
1 trasform. di alimentaz.: Primario 125-160-220 V. - secondario: 325-0-325 V. 55 mA.; 4 V. 1 A.; 5 V. 2 A.; 2,5 V. 3 A. " 32,-
1 zoccolo portavalv. a 7 pied. passo europeo " 1,20
1 zoccolo portavalv. a 7 pied. passo americ. " 1,10
1 zoccolo portavalv. a 6 pied. passo americ. " 1,-
2 zoccoli portavalv. a 4 pied. passo americ. " 1,40
2 tubi di cartone bakelizzato da 30 cm. lunghi 3 cm e uno di 20x5 " 2,-
1 schermo per trasform. di A.F. da 60 m. " 1,40
1 schermo per valvole americane tipo 58 " 1,40
2 boccole isolate; 26 bulloncini con dado; 15 linguette capocorda; mt. 5 filo collegamento semirigido isolato; mt. 30 filo avvolgimento smaltato da 3/10 e mt. 10 idem da 2/10; 2 clips per valvole schermate; 4 angoli 10x0 " 9,50
1 valvola OCTODO TUNGSRAM tipo MO. 465 (L. 39.-+11 tass. radiof.) " 50,-
1 valvola diodo pentodo PUOTRON 2B7 (L. 32,50+11 tass. radiof.) " 43,50
1 valvola pentodo finale PUOTRON 2A5 (L. 24.-+11 tass. radiof.) " 35,-
1 valvola raddrizzatrice PUOTRON 80 (L. 15.-+11 tass. radiof.) " 26,-
1 altoparl. elettrodin. (J. GELOSO) con campo di 2500 ohms e trasform. di entrata per pentodo (L. 40.-+24 tass. radiof.) " 64,-
1 cordone con spina quadripolare per detto " 2,50

Per acquisti parziali di materiali valgono i prezzi sopra indicati, ordinando anticipare almeno la metà dell'importo; il rimanente verrà pagato in assegno. A tutti i clienti che ci ordinano la scatola di montaggio offriamo in omaggio un rotolino di Tinol per saldare, una spina con cordone di alimentazione, ed un ricco cacciavite per radio.

Si spedisce il nostro ricco catalogo illustrato dietro invio di Lire una anche in francobolli.

RADIO ARDUINO - TORINO - Via Palazzo di Città, 8

Sono in vendita le VALVOLE R. T. 450 a L. 63.- (più L. 11- tassa radiofonica)

ORSAL RADIO

PIAZZA GUGLIELMO PEPE AL CARMINE N. 15 - NAPOLI

Rappresentante Esclusivo dei celebri apparecchi CONRAD per la Campania e per la Calabria. Il miglior sistema di vendita rateale. Fornitore della R. Università di Napoli (Istituto di fisica terrestre) Cambi, pezzi staccati. Tutto per la Radio economicamente

Messo in funzione l'apparecchio azionando l'interruttore generale, si porta il commutatore sulla posizione « Ten. Linea » e si regola il potenziometro centrale della rete fino a portare l'indice esattamente al centro della scala in corrispondenza della freccia nera.

La valvola da provare viene innestata su uno dei due zoccoli cerchiati di rosso e per la prova dei corto circuiti; se nell'interno della valvola ne esiste qualcuno, l'indice dello strumento si sposta verso sinistra rivelandone così la presenza.

Accertata l'assenza di corto circuiti, si passa ad effettuare la prova vera e propria dell'efficienza. Si regolano l'accensione ed il selettore come indicato dalla tabella per il tipo di valvola in esame, si innesta quest'ultima nello zoccolo cerchiato di verde che corrisponde alla lettera indicata sulla tabella e si sposta il commutatore a scatto su « Prova ».

L'indice, se la valvola è buona, si porta immediatamente sulla sezione verde della scala che porta la dicitura « Buona » (lato di destra); altrimenti si mantiene sulla sezione rossa a sinistra che porta la dicitura « cattiva ». Se la valvola è del tipo a riscaldamento indiretto, si verifica l'isolamento del catodo tenendo a tal fine presente che con l'apertura dell'apposito interruttore, l'indice dello strumento deve tornare completamente a zero scala (cioè tutto a sinistra): in caso diverso l'isolamento non è sufficiente.

Le valvole biplacca possono es-

sere provate sia su di una placca che sull'altra azionando l'apposito commutatore; per accettare la

la prova delle valvole americane. Una serie di 6 adattatori e tre tavole di ragguglio permettono pe-


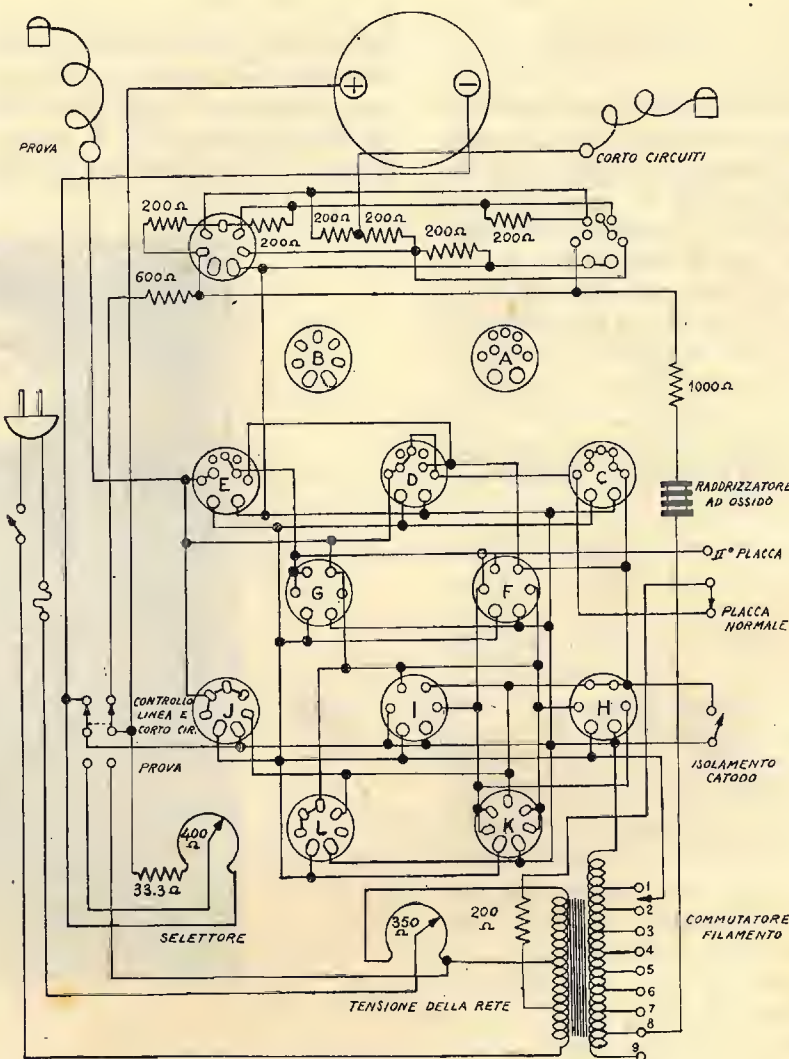


Fig. 2.

valvola come buona le letture devono naturalmente essere entrambe soddisfacenti.

Lo strumento è attrezzato per

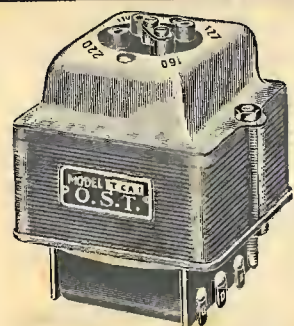la prova di tutte le valvole europee moderne e sorpassate così da costituire un prezioso alleato per ogni riparatore.



Adottare nelle Vostre costruzioni i trasformatori O.S.T. è impiegare bene il Vostro denaro e valorizzare il prodotto

O. S. T.
Officina Specializzata Trasformatori
Via Melchiorre Gioia 67 MILANO Telefono N. 691-950

Trasformatori per radio di tutti i tipi
Autotrasformatori fino a 5000 Watt
Regolatori di tensione per apparecchi radio
Economizzatori di luce per illuminaz. a bassa tens.

Preventivi e cataloghi a richiesta

Visitateci alla Fiera Campionaria Padigl. Radio Posteggio 3823

Confidenze al radiofilo

3169 - PIETRO CHIARINI, GRIGNANO S. SIA. — La valvola 24 amplificatrice di A. F. con 250 V. di placca deve avere 90 V. di griglia-schermo e 3 V. di negativo di griglia; quindi la resistenza di polarizzazione, premesso che con tali dati la valvola assorba 4 m. A. di placca ed 1,7 di griglia-schermo, sarà da 500 Ohm. Premesso che deve ottenere una caduta da 250 a 90 V. con una corrente di 1,7 m. A., la resistenza dovrebbe essere di 85.000 Ohm. In pratica però si è notato che questa valvola raramente consuma più di 1,5 m. A. di griglia-schermo e quindi la resistenza di caduta dovrebbe essere compresa tra 100.000 e 125 mila Ohm. Se desidera però essere maggiormente sicuro usi due resistenze in divisore di tensione e cioè una resistenza da 60.000 Ohm, tra la griglia-schermo ed il massimo dell'anodica ed un'altra da 50.000 Ohm tra la griglia-schermo e la massa, mettendo in parallelo a quest'ultima il solito condensatore di blocco da 0,5 µF. Avendo un condensatore variabile triplo, può usare comodamente soltanto una delle tre sezioni, lasciando libere le altre due. Può benissimo usare un pentodo del tipo 47 in sostituzione della finale 45, cambiando il trasformatore di entrata del dinamico con un altro adatto per 47, riducendo la resistenza di polarizzazione da 1.500 a 400 Ohm e collegando la griglia-schermo della 47 al « +250 ».

3170 - G. BECCUCCI, FIRENZE. — Ha voluto sperimentare l'apparecchio descritto dal Sig. Mario Mazzoni nella nostra Rivista n. 12 scorso anno, pag. 579 ed ha riscontrato che effettivamente l'apparecchio funziona bene, ma non si ricevono altro che stazioni telegrafiche. Nota inoltre che sullo schema elettrico è stato omissso il negativo dell'anodica. Chiede se con alcune opportune modifiche si potesse rendere più sensibile detto ricevitore.

Il negativo dell'anodica deve essere collegato col positivo del filamento, poiché la resistenza di griglia ha il ritorno

Questa rubrica è a disposizione di tutti i lettori, purché le loro domande, brevi e chiare, riguardino apparecchi da noi descritti. Ogni richiesta deve essere accompagnata da 3 lire in francobolli. Desiderando sollecita risposta per lettera, inviare lire 7,50. Agli abbonati si risponde gratuitamente su questa rubrica. Per le risposte a mezzo lettera essi debbono uniformarsi alla tariffa speciale per gli abbonati che è di L. 5. Desiderando schemi speciali, ovvero consigli riguardanti apparecchi descritti da altre Riviste, L. 20; per gli Abbonati, L. 12.

attraverso l'avvolgimento di accordo della bobina di A. F. Dato i mirabolanti risultati, quasi incredibili, non comprendiamo quali altre modifiche dovremmo fare per aumentare la sensibilità del ricevitore. L'unica miglioria sarebbe quella di usare una B 443 come valvola finale connettendo la griglia-schermo di questa al « +120 » e lasciando sempre la batteria da 9 V. come polarizzazione. E' logico che non vengano ricevute altro che stazioni telegrafiche. Queste non solo normalmente hanno una potenza antenna molto superiore a quelle telefoniche, ma occorre ricordare che l'onda continua di un trasmettitore telegrafico ha una portata che si aggira all'incirca su cinque volte di più della telefonica.

3171 - GIULIO CARLINI - GENOVA. — Il trasmettitore che a Lei interessa è stato smontato nella fig. 7 a pag. 227 de « l'antenna » n. 5 corrente anno. In tale trasmettitore l'antenna verticale di cm. 50 di lunghezza deve trovarsi nel fuoco di uno schermo di rame avente la forma parabolica. Naturalmente il fascio si allargherà o si restringerà a seconda se questo schermo cambia di forma nei riguardi della parabola. Perché le onde risentano dello schermo debbono essere relativamente corte, poiché raggiungendo una data lunghezza d'onda non si ottiene più l'irraggiamento a fascio. Stia però bene attento di non installare aerei esterni con trasmettitori, se non vuole incorrere nel rischio di

severe sanzioni da parte delle Autorità competenti.

3172 - RICCARDO NIBBY - CAMPELLO SUL CLITUNNO. — Un apparecchio veramente efficace per la ricerca dei disturbi dovrebbe consistere in un piccolo radiogoniometro munito di sensibile ricevitore. Questo apparecchio non può fare parte dell'equipaggiamento di un dilettante, poiché richiede una certa precisione. Deve comprendere che il ricevitore deve in questo caso darLe uno scarto angolare quasi insensibile, altrimenti si rischia di individuare il disturbo in un'altra casa differente da quella ove effettivamente viene prodotto. In ogni modo se ci pervengono ulteriori richieste, ci interesseremo della cosa.

3173 - T. M. PALOMBY. — Agli effetti della sensibilità ed intensità di ricezione è consigliabile sostituire nella S. R. 84 i trasformatori di A. F., costruiti in modo identico a quelli della S. R. 82 bis. Non è invece consigliabile l'uso di un binodo E 444 in sostituzione dell'attuale E 446, poiché prima di tutto eliminerebbe il grande vantaggio della reazione, a meno che non intenda aggiungere un'altra valvola, e secondariamente la regolazione risulterebbe ancora troppo debole dato che vi è una sola amplificatrice di A. F. I trasformatori 521, 522, 523 e 524 Geloso servono ottimamente per la S. R. 82 bis. Non è invece possibile pensare ad una regolazione automatica, usando in A. F. un pentodo E 447 ed un E 446, poiché quest'ultimo non è a pendenza variabile. Se Ella desidera giustamente di applicare la regolazione automatica di intensità, La consigliamo di acquistare un'altra E 447 per l'A. F. ed un duo-diodo AB1 Philips per la rivelazione a diodo e regolazione automatica di intensità. In tale caso la E 446 verrebbe passata come amplificatrice di B. F., prima del pentodo finale TP 443. Possiamo benissimo inviarLe lo schema elettrico di questa

ARGENTINO RADIO
RADIOTECNICO EMMANUELE
MILANO
PIAZZA ARGENTINA, 3

Offerta speciale in occasione della XVI Fiera di Milano

50 metri filo per collegamenti • 50 Viti c.n. l'ado • 10 clips per griglia valvole • 2 cambi tensione • 5 metri timol • 2 spine Marcucci con fusibile • 2 antenne Litz • 8 chiodi per antenna • 1 spina per altoparlante dinamico 4p. • 1 spina per altoparlante dinamico 5p. • 20 condensatori fissi assortiti • 50 resistenze assortite • 2 condensatori elettrolitici 8 MF 500 V. • 2 condensatori elettrolitici 10 MF 30 V. • 1 potenziometro 500.000 senza comm. • 1 potenziometro 25.000 con comm. • 1 commutatore a due posizioni e 4 vie • 1 altoparlante elettrodinamico pentodo • 10 bocche a doppio isolamento • 20 spine a banana • 1 tappo luce • 1 raddrizzatore di precisione Westinghouse a formaz. 4.1.1. per strum. di misura • 2 m. tubo sterling.

Pacco per il dilettante
L. 280

soluzione che rappresenta senza dubbio l'ideale.

3174 - VINCENZO LA ROCCA - S. STEFANO DI CAMASTRA. — Usando nella Gammag (meglio 12 V.) non debbesi usare nessun-leno-Pentodina una valvola bigriglia e dando alla placca 18 V. di tensione anodica ed alla griglia ausiliaria 9 Volta na batteria di griglia. Tra i due circuiti inviatici in visione quello che preferiamo è il secondo, cioè con i due trasformatori di B. F., ma con i trasformatori di A. F. identici al primo circuito, cioè senza le impedenze e le capacità. Il primario del trasformatore di antenna deve essere avvolto nell'interno del secondario su di un tubo avente un centimetro di diametro meno di quello del secondario stesso. Anche il primario del trasformatore intervalvolare deve essere avvolto su di un tubo avente un centimetro di diametro meno di quello del secondario ed un numero di spire pari ad un terzo di quelle del secondario, ma usando un filo smaltato da 0,1. Ricordi altresì che quando in un trasformatore intervalvolare vi è l'avvolgimento di reazione, l'entrata del primario deve essere collegata, non alla placca della valvola precedente ma all'anodica. Inoltre la A 425 in A.F. è bene che non sia polarizzata, bastando il ritorno di griglia al negativo del filamento. Il rendimento sarebbe certamente massimo qualora Ella neutralizzasse la valvola di A. F. col sistema Rice. Usando condensatori variabili da 400 cm. i due secondari del trasformatore di A. F. si comporranno di 35 spire di filo smaltato da 0,4 avvolte su di un tubo da 40 mm. Il primario di antenna avrà 30 spire avvolte su tubo da 30 mm. L'avvolgimento di reazione avrà 28 spire di filo smaltato da 0,2 avvolte a tre millimetri di distanza dalla fine dell'avvolgimento secondario sullo stesso tubo. I trasformatori saranno schermati con schermi cilindrici di alluminio da 80 mm. collegati col negativo generale.

3175 - AFFETTUOSO LETTORE DI CATANIA. — La valvola Zenith D 4 corrisponde perfettamente alla Tungram DG 407 e quindi se essa fosse nella sua piena efficienza l'apparecchio avrebbe dovuto continuare a funzionare come prima. Se nessun guasto è subentrato al ricevitore, il che sembra doversi escludere anche perchè pochi sono i pezzi componenti, dobbiamo ammettere che la valvola che Le hanno venduta sia difettosa, se non esaurita. Non è assolutamente vero che la Tungram non costruisca più la bigriglia DG 407, poichè basta che si rivolga alla Casa per avere la conferma di quanto asseriamo. Se avanti di acquistare la nuova valvola ci avesse interpellato, noi Le avremmo consigliato di modificare leggermente l'apparecchio acquistando una bigriglia con accensione indiretta, in modo da eliminare per sempre il fastidio delle pilette di accensione, mantenendo soltanto quelle dell'anodica di poco consumo e di lunga durata.

3176 - ABBONATO 2545 - Como. — A nostro parere l'oscillatore rappresentato nella fig. 2 a pag. 141 de « l'antenna » n. 3 corrente anno, è da preferirsi sia per la semplicità che per la sicurezza di funzionamento. Non comprendiamo proprio perchè a Suo parere esso dovrebbe avere svantaggio nei riguardi della tensione della rete stradale su quello illustrato nella fig. 5, poichè l'alimentazione delle valvole è la stessa ed in entrambi i casi viene usata una valvola 37, come raddrizzatrice funzionante con 110 Volta alternati alla placca della 37. L'oscillatore rappresentato nella fig. 2 ha la necessaria resistenza di caduta dentro il cordone di alimentazione, calcolata a 110 Volta di linea stradale, mentre quello della fig. 4 ha una spina di presa alla quale a seconda della tensione della linea stradale, viene inserito un cordone piuttosto che un altro con le resistenze di caduta appositamente calcolate. Non siamo in grado di poterLe

inviare lo schema costruttivo, poichè noi forniamo tali schemi soltanto per gli apparecchi descritti sulla nostra Rivista. Per quanto riguarda l'ammontare della spesa, non possiamo precisarlo, poichè dipende dal materiale usato. L'oscillatore che intenderemmo costruire noi, dovrebbe lavorare sulle normali gamme d'onda di una moderna supereterodina.

3177 - CESARE SANTI - GENOVA. — Che l'apparecchio da Lei montato abbia poca selettività è una cosa logicissima, poichè senza l'applicazione di un filtro, raramente riuscirà ad avere dei buoni risultati. Quanto alla stabilità non potrà ottenerla senza usare una valvola schermata di A. F., questa potrà essere a Suo piacere una Philips E 447, Valvo H 4129 D, Tungram HP 4106 oppure Telefunken RENS 4294. Il primario del trasformatore intervalvolare andrà però avvolto sopra al secondario isolandolo soltanto con una sottile strisciola di celuloide o di carta ben paraffinata e dovrà essere composto di 40 spire di filo smaltato da 0,1. La placca della valvola schermata collegata al morsetto in testa al bulbo dovrà essere unita con l'uscita dell'avvolgimento primario e l'entrata col « +120 ».

Il « +80 » verrà collegato invece con la griglia-schermo, cioè col contatto dello zoccolo porta-valvola, corrispondente all'attuale placca. Fatto ciò vedrà che l'apparecchio diventerà immediatamente stabilizzato.

3178 - M. P. 10 - ROMA. — Tra tutti gli apparecchi che abbiamo descritto non ve n'è alcuno utilizzante soltanto una valvola 235, una 227 ed una 80, poichè la valvola 235 non si presta ad essere usata come rivelatrice ed anche se ciò fosse, non sarebbe possibile avere un normale ricevitore, poichè la 27 non ha un'emissione sufficiente da potersi considerare come valvola finale. Ella potrebbe invece costruire un ottimo ri-

cevitore a 2+1 similare al nostro B.V. 517 acquistando una 2A5 od una 47. Qualora oltre alla nuova valvola volesse usare anche la 35, potrebbe invece allora costruire un apparecchio similare alla S.R. 58 modificata.

3179 - ABBONATO 2750 - LUINO. — Le due valvole REN 1104 e REN 1004 possono essere sostituite rispettivamente con la REN 904 e REN 914 senza eseguire alcuna modifica. Queste due ultime valvole hanno un migliore rendimento, poichè la loro pendenza è assai più elevata, ma non creda che questo miglioramento sia paragonabile alla sostituzione della E 452 T con una nuova E 457.

3180 - A. MELEGARI - AOSTA — Possedendo la valvola schermata Valvo H 4100 D ed un pentodo Philips C 443 desidererebbe sapere se può costruire il nostro B. V. 517, usando l'altoparlante elettrodinamico.

Può benissimo costruire il B.V. 517 con le predette valvole, occorre però dare alle placche della raddrizzatrice, la quale può essere una Philips 506 oppure Zenith R 4100, una tensione di corrente alternata di 250 V. In sostituzione del campo del dinamico metterà una impedenza di filtro da circa 30 Henry. La resistenza anodica della rivelatrice da 250.000 Ohm, unitamente alla resistenza di caduta della griglia-schermo della rivelatrice dovrà essere collegata alla griglia-schermo del pentodo C 443. Questo punto sarà collegato col massimo dell'anodica (punto segnato FG nello schema originale) attraverso una resistenza di caduta di 15.000 Ohm. Naturalmente tra la griglia-schermo del pentodo finale e la massa deve essere inserito un condensatore di blocco da 0,5 µF. La resistenza di caduta della griglia-schermo dovrà essere ridotta da 500.000 a 300.000 Ohm. Il secondario del filamento dovrà essere collegato ad una resistenza a presa centrale da 25+25 Ohm ed il centro di questa resistenza dovrà essere collegato con la massa, attraverso una resistenza da 1.000 Ohm in parallelo alla quale verrà messo il condensatore elettrolitico da 10 µF, col negativo collegato alla massa. In sostituzione di questo condensatore può essere usato un condensatore da 2 µF a carta. E' bene intercalare tra la valvola finale e l'altoparlante elettromagnetico, un trasformatore di uscita per pentodi.

3181 - MARIO GOZZI - UDINE. — La preghiamo leggere nella presente rivista la costruzione del trasformatore di alimentazione a mezzo del grafico che pubblichiamo. Ella avrà senza dubbio un calcolo assai più facilitato e più completo e forse anche più esatto.

3182 - BRUNO VANNINI - ROMA. — Non sappiamo se lo schema inviatoci in visione corrisponde alla realtà anche perchè la valvola REN 1104 è un triodo e non una schermata. Se effettivamente trattasi della REN 1104 non vi è ragione di pensare ad una resistenza di caduta e un condensatore di blocco per la griglia-schermo e la resistenza di caduta per l'anodica della rivelatrice non deve esistere poichè trattasi di una rivelazione a caratteristica di placca; se trattasi di valvola schermata non solo i valori sono tutti sbagliati, ma non è possibile l'accoppiamento al trasformatore tra la

rivelatrice e la valvola finale senza incorrere in distorsioni. Inoltre la valvola 58 non può avere una resistenza di caduta per la griglia-schermo di 40.000 Ohm, ammesso che l'anodica sia di 250 V. Questa resistenza deve essere invece di 50.000 Ohm ed inoltre debbesi usare una resistenza di fuga tra la detta griglia-schermo e la massa di un valore di 50.000 Ohm. Avendo derivato l'accensione della 58 dallo stesso secondario a quattro Volta delle altre due valvole, è sicuro di avere bene calcolata la resistenza di caduta, in modo da dare i prescritti 2,5 Volta al filamento della

Il pescatore di suoni

Questo signore ha l'onesta apparenza d'un tranquillo pescatore; impugna la canna, e sembra, che qualche grosso pesce abbia abboccato al-

scatore, pesca i suoni. La « Columbia Broadcasting Systeme », per dare al vivo un « sonoro » delle cascate del Niagara, ha inviato costui sul



l'amo, ed egli stia delicatamente tirandolo a riva, per cacciarlo nella zucca. Ma la zucca non è una zucca; è una cassetta portatile per la registrazione elettrica dei suoni. Il pe-

posto, munendolo d'una speciale canna, in cima alla quale è assicurato un microfono. E il microfono, librato sulla cascata, può meglio catturare il rombo delle acque.



RUDOLF KIESEWETTER - EXCELSIOR WERKE DI LIPSIA

NUOVO PROVAVALVOLE

A SPECIALE CIRCUITO BREVETTATO

Adatto per il controllo di tutte le valvole americane ed europee. Funzionante completamente a corrente alternata. Attacchi per 110 - 127 - 150 - 220 Volt. Strumento di alta precisione. - Unico comando. Nessuna distruzione in caso di valvole difettose. Accessibile a tutti, anche non competenti del ramo, per il suo semplice uso. Misure di tensione, corrente e resistenza

Rappresentanti Generali:

RAG. SALVINI & C.

TELEFONO 65-858 - MILANO - VIA FATEBENEFRATELLI, 7

MICROFARAD

MICROFARAD

I NUOVI

Condensatori per alta frequenza !!! Condensatori in porcellana, in mica

LA MASSIMA PRECISIONE - LA MINIMA PERDITA

TOLLERANZA FINO A $\pm 0,5\%$ - Tag. $\delta 4-12 \cdot 10^{-4}$ 

MICROFARAD

MICROFARAD

Stabilimento ed Uffici: Via Privata Derganino 18-20 - Milano - Telef. 97-077

**LE
DOMINATRICI
DELL'ETERE**

**VALVOLE
PUROTRON**

Mazzoli

58? Per concludere dobbiamo farLe presente che lo schema ha troppi errori vitali per poterLe fare una correzione nella presente consulenza: occorre rifare integralmente lo schema e chiarire soprattutto se la valvola rivelatrice è una schermata o un triodo.

3183 - VIRGILIO BALDINI - GENOVA. — Col trasformatore di alimentazione che Lei ha non è possibile usare il dinamico. Un rettificatore metallico potrebbe essere usato come duplicatore di tensione e precisamente Westinghouse D 27, ma occorre che il secondario del trasformatore di alimentazione possa erogare 200 m. A. con 200 V di tensione, ciò che non è assolutamente possibile nel di Lei caso. Per tale ragione se Lei vuole ricorrere al dinamico, non Le rimane altra soluzione che sostituire, sia la valvola che il trasformatore di alimentazione. Rinunciando invece al dinamico, può usare una valvola raddrizzatrice a vuoto spinto, avente senza dubbio rendimento superiore a quella attuale che Lei ha, ma per poterLe essere precisi, occorrerebbe conoscere i dati esatti del trasformatore di alimentazione, poiché il dirci che esso ha 125-300 V. 2,5 V., equivale a non farci sapere nulla.

3184 - GIOVANNI AMADESI - BOLOGNA. — Ella potrebbe costruire la S. R. 82 bis utilizzando il Suo condensatore triplo ed aggiungendovene uno sciolto dello stesso tipo, da mettersi eventualmente in tandem per mezzo di un giunto ma, a meno che non desideri toccare la super per una ragione di principio, La consiglieremmo di trasformare l'apparecchio in super, aggiungendovi un ottodo oscillatore modulatore, utilizzando la 58 come amplificatrice di media e la 57 come seconda rivelatrice. Oggi la super è diventata forse più facile di un buon apparecchio a stadi multipli accordati, più facile a stabilizzare e richiedente sempre un forte numero di condensatori variabili.

Quando in un ricevitore qualunque non si desidera montare l'attacco fonografico, basta connettere direttamente a

I FRATELLI DUCATI RICEVUTI DAL RE E DAL DUCE

Sono stati ricevuti al Quirinale dal Re l'on. Marescalchi, unitamente ai fratelli Ducati di Bologna, ideatori d'una nuova applicazione radioelettrica, della quale furono eseguite alla presenza dell'Augusto Sovrano alcune pratiche dimostrazioni. Precedentemente, i fratelli Ducati erano stati ricevuti anche dal Duce.



massa il secondario del trasformatore che precede la rivelatrice ed usare una sola resistenza catodica alla rivelatrice che nel caso della 57 deve essere di 10 mila Ohm. Le boccole di presa ed il commutatore vengono abolite. Utilizzando il trasformatore da 360+360, non occorre fare ulteriori variazioni.

3185 - GUIDO DONNINI - PISTOIA. — Non siamo perfettamente d'accordo con Lei che il cristallo di carborundum (si ricordi che anche il carborundum è un cristallo) dia dei risultati superiori ad un cristallo di galena sintetica selezionata. In ogni modo siccome il carborundum è ad alta resistenza ed ha bisogno di una differenza di potenziale per trovare il punto ottimo di rivelazione, è necessario che faccia sapere quale qualità di carborundum intende usare, in modo da poterLe dare le istruzioni. Quanto all'apparecchio a 3+1, La preghiamo di inviarci in visione lo schema elettrico esatto dell'apparecchio, in modo da poterLe dare un giusto consiglio circa l'aumento della selettività.

3186 - NICOLÒ BELLI - S. GIUSEPPE JATO. — Ella può costruire la S. R. 68 pubblicata nel N. 7 de «l'antenna» 1933, utilizzando la E 452 T per l'A. F., la E 424 od E 415 come rivelatrice e la C 443 come finale, poiché le valvole all'incirca si equivalgono. Per i trasfor-

matori di A. F. potrà attenersi alle stesse istruzioni date per la schermo-triodo-pentodina.

3187 - CARLO TURCO - MONFALCONE. — E' in istudio un ottimo oscillatore.

3188 - A. C. - GENOVA. — La preghiamo ricordarsi che gli schemi che vengono mandati in visione e per le correzioni, non debbono essere disegnati sullo stesso foglio della lettera, altrimenti dovendo risponderLe direttamente, occorre rispedita la lettera stessa. Innanzi tutto il primario del trasformatore di A. F. ha gli attacchi invertiti; secondariamente Ella ha collegato l'uscita del secondario di detto trasformatore con la griglia schermo della 57 anziché con la griglia principale, la quale trovandosi in testa al bulbo della valvola. Tutti i moderni trasformatore di alimentazione non hanno la presa centrale del secondario di alimentazione del filamento della raddrizzatrice. La presa per la A. T. va quindi fatta ad uno qualunque dei due estremi di questo secondario. Non usando l'altoparlante dinamico dovrà mettere in serie all'impedenza di filtro una resistenza di caduta, in modo che la resistenza Ohmica dell'impedenza di filtro sommata a quella della resistenza di caduta, dia un totale di 2.500 Ohm. Inoltre il catodo deve essere messo a massa attraverso una resistenza di 10.000 Ohm, in parallelo alla quale verrà inserito un condensatore di blocco con una capacità minima di 0,5 μ F. La griglia-schermo della 57 verrà collegata alla anodica attraverso una resistenza di 500.000 Ohm collegata alla massa attraverso una resistenza di 100.000 Ohm, in parallelo alla quale inserirà il condensatore di blocco di una capacità minima di 0,5 μ F. Volendo applicare un fusibile, questo deve essere inserito sul primario del trasformatore di alimentazione. Tra il pentodo 47 e l'altoparlante magnetico, occorre un speciale trasformatore per pentodo di rapporto 1,5:1, cioè in discesa.

Applicate al vostro apparecchio
radio un Survultore Devoltore

Ferrix

migliorerete l'audizione
ed aumenterete la durata
delle valvole



Modello C.B. 1 - 0,5 amp. L. 100

Citando questa inserzione tutti coloro che ci passeranno ordinazione di questo survultore, avranno diritto all'applicazione gratuita di un filtro antiparassita di grande efficacia

Non confondetevi con i normali regolatori esistenti in commercio.

Agenzia Italiana Trasformatori FERRIX
Sanremo

Notizie varie

◆ Procedono alacremente i lavori di costruzione delle nuove stazioni trasmettenti di Lione e di Tolosa, le quali avranno, rispettivamente, la potenza di kW. 90 e 120. Potranno cominciare a funzionare verso la fine del corrente mese.

◆ Al principio dell'anno in corso, i ricevitori installati negli Stati Uniti erano 19 milioni. Ma questa cifra, tenendo conto dell'enorme numero di autovetture provviste di ricevitori radio, salirebbe a circa 25 milioni. Un apparecchio ogni cinque abitanti.

◆ Il padre dell'accademico d'Italia Orestano, il venerando reduce e garibaldino comm. Luigi, che conta la bellezza di novantaquattro anni, è un appassionato radioamatore. Egli afferma che la radio fa ringiovanire.

◆ Una società industriale americana ha offerto ai suoi 11 mila dipendenti, disseminati in tutti il mondo, una specie di banchetto radiofonico, svoltosi in numerose località alla stessa ora e con la medesima lista di vivande, mentre lo rallegravano le trasmissioni di discorsi di circostanza e di musica, eseguite dalla stazione ad o. c. di Pittsburgh.

◆ Il Sottosegretario alla Guerra, generale Baistrocchi, ha istituito un diploma di benemerita da concedersi agli ufficiali della Milizia, che si sono maggiormente distinti quali istruttori radiotelegrafisti, nei periodi premilitari dei corsi allievi ufficiali di complemento universitari.

◆ In occasione del recente ristabilimento del servizio militare obbligatorio in Germania, le trasmissioni tedesche si rivolsero con molto tatto a quel-

le francesi, per chiedere se desiderassero diffondere la comunicazione della notizia in Francia. La gentile offerta non venne accettata.

◆ Ai primi radiofari installati sulla costa atlantica francese, se ne aggiungono ora numerosi altri stabiliti sulle coste mediterranee.

◆ E' stata inaugurata la nuova trasmittente della Torre Eiffel a Parigi, che avendo abbandonata la sua vecchia lunghezza d'onda di m. 1389, ha adottata la nuova di 206 m.

◆ Bruxelles-francese ha messo in programma una importante serie di trasmissioni parlate. Il ciclo è stato inaugurato con la diffusione di due opere di Maurice Maeterlinck: « Interno » e « La principessa Maleine »

◆ La radio polacca, che fino a pochi mesi fa non raggiungeva 300 mila utenti, è balzata quasi improvvisamente a circa 400 mila. Nel solo mese di febbraio è stato registrato un incremento di 2000 nuovi abbonati al giorno. Si ritiene che ciò sia dovuto alla recente profonda riforma dei radio-programmi delle stazioni polacche. E chi facesse un simile esperimento anche in Italia?

◆ Le Compagnie americane di radio-diffusione hanno deciso di sopprimere la pubblicità medica nelle loro trasmissioni.

◆ Una ditta tedesca è riuscita a costruire un altoparlante pneumatico, per l'aria aperta, che consente d'ascoltare ad un chilometro di distanza, un piccolo ricevitore radio di tipo normale.

I manoscritti non si restituiscono. Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati alla Società Anonima Editrice « Il Rostro ».

S. A. ED. « IL ROSTRO »
D. BRAMANTI, direttore responsabile
S. A. STAMPA PERIODICA ITALIANA
MILANO - Viale Piave, 12

Piccoli annunci

L. 0,50 alla parola; minimo, 10 parole per comunicazioni di carattere privato. Per gli annunci di carattere commerciale il prezzo unitario per parola è triplo.

I « piccoli annunci » debbono essere pagati anticipatamente all'Amministrazione dell'« antenna ».

Gli abbonati hanno diritto alla pubblicazione gratuita di 12 parole all'anno.

ACQUISTO complesso fonografico occasione. Rivolgersi Navarra - Jannelli 15 - Termini Imerese (Palermo).

50 DISCHI marca, canzoni, danze, perfetti, svendo. Libretto ferroviario 58514 - Posta Merano.

COMPERO occasione M. F. Siozin per S. E. 103 - Arnolfo D. Franco, Pergine (Trento).

GALENISTA - Empoli - Sono disponibili i fascicoli 6, 10, 22, 24 de « La Radio ». Invii L. 3 in francobolli.

PROIETTORE superbaby, fornito di motore, resistenza Super, campanello in astuccio legno come nuovo vendo occasione. — Tripepi Emilio - Via Ibi-co, 19, Reggio Calabria.

NUOVISSIMI Elettrotecnica « Donati e Sartori » - Televisione « Castellani e Castelfranchi » vendo occasionissima. — Conti Alfredo - Incisa (Firenze).

VENDO due elettrodinamici semi-nuovi completi tipo Grazioso - L. 45 entrambi L. 80 — Fiaschi - Via Spon-tini, 12, Milano.

CEDO ad offerta efficiente apparecchio tre valvole C. C. con accumulatore, altoparlante, alimentatore placca Philips. — Carli - Richini, 8. Milano.

SVENDO quattrocentocinquanta lire Tester americano verifica valvole resistenze capacità. — Zuccarello Antonio - Paternò, (Catania).

ACQUISTERE! occasione fantoccio automatico per uso réclame. — Mondino - Basse Sant'Anna I., Cuneo.

ANTICA
ESPERIENZA

GENIALE CONCEZIONE

REALIZZAZIONE
COSCIENZIOSA



RADIORICEVITORI

moderni a onde corte e medie con
" Ottodo miniwatt "

RADIOFONOGRAFI

con dispositivo di incisione dei dischi

FONOSCOPIO: Valigetta e microfono per l'incisione dei dischi

DISCHI "ITALA," per autoincisione; audizione immediata subito dopo l'incisione

CONDENSATORI VARIABILI


POTENZIOMETRI " LAMBDA "
a grafite ed in filo a contatto indiretto

ING. OLIVIERI & GLISENTI

VIA BIELLA N. 12

TORINO

TELEFONO 22-922

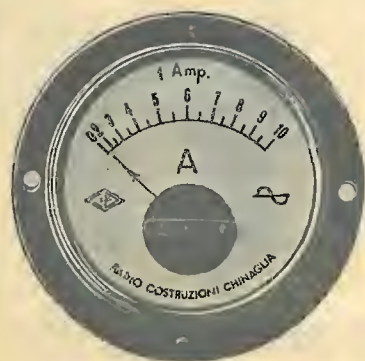

**Radio Costruzioni
CHINAGLIA**

REPARTO STRUMENTI DI MISURA
BELLUNO

*Voltmetri - Amperometri - Milliampereometri
da quadro e tascabili*

STRUMENTI NELLE VARIE SCALE



APPARECCHIO RADIO PER AUTO

"B 52,"

CARATTERISTICHE

CIRCUITO: Super Reflex eterodina a 5 valvole.

VALVOLE: 1 pentodo in alta frequenza - preselettore (78)

1 exodo convertitore (6A7)

1 bidipentodo Reflex (6B7)

1 pentodo di potenza (41)

1 diodo raddrizzatore (1 V).

ALIMENTAZIONE: a corrente alternata monofase (prese a 110-130-150-170-190-220 Volta) con attacco speciale per batteria di bordo (12 Volta) attraverso il vibratore.

SCALA: calibrata in kilocicli per onde medie illuminata per trasparenza.

REGOLAZIONE automatica del volume (antifading).

REGOLAZIONE manuale del volume.

REGOLAZIONE manuale continua del tono.

COMMUTAZIONE di sensibilità.

ALTOPARLANTE elettrodinamico.

MOBILE a valigia in duralluminio verniciato a reazione.

TELECOMANDI: selettore, volume ed interruttore da fissarsi allo sterzo o al cruscotto.

CORREDO per installazione a bordo.



XVI FIERA DI MILANO

PADIGLIONE RADIO - POSTEGGI 3837 - 38 - 39 - 40

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA' - MILANO